

ELEKTRONIKA

Podstaw Elektroniki


*Obliczanie liniowych obwodów rozgałęzionych*




Wydział Informatyki  
Politechniki Szczecińskiej



## Pojęcia wstępne

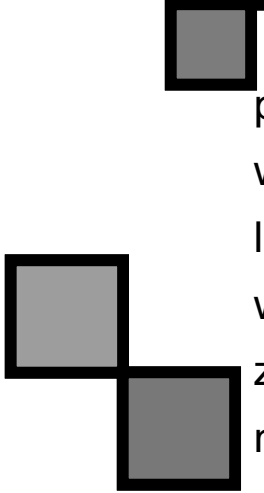

W teorii obwodów elektrycznych bada się różne zjawiska powstałe w wyniku przepływu prądu elektrycznego. W obwodach elektrycznych najczęściej wymuszeniem (przyczyna zewnętrzna) jest napięcie źródłowe, a odpowiedzią prąd lub wielkość zależna od prądu. Rozpatrywamy obwody rozgałęzione o wymuszeniach stałych (niezależnych od czasu). W obwodach tych dane są zazwyczaj rezystancje wszystkich gałęzi oraz wymuszenia (idealnych źródeł napięcia lub prądu – rezystancja wewnętrzna obwodu jest pomijalna). Do obliczania obwodów rozgałęzionych stosuje się różnych metod m.in. *metoda superpozycji*, *metoda przekształcenia sieci* ( w literaturze) oraz inne metody które zostaną omawiane m.in.:

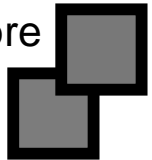

Metoda praw Kirchhoffa

Metoda oczkowa


Metoda potencjałów węzłowych

Metoda źródła zastępczego (Twierdzenie Nortona i Twierdzenie Thevenina)

## Metoda praw Kirchhoffa

Rozwiązania obwodów rozgałęzionych metodą praw Kirchhoffa złożonych z  $n$ - gałęzi tworzących  $w$ - węzłów dokonujemy w następujący sposób:

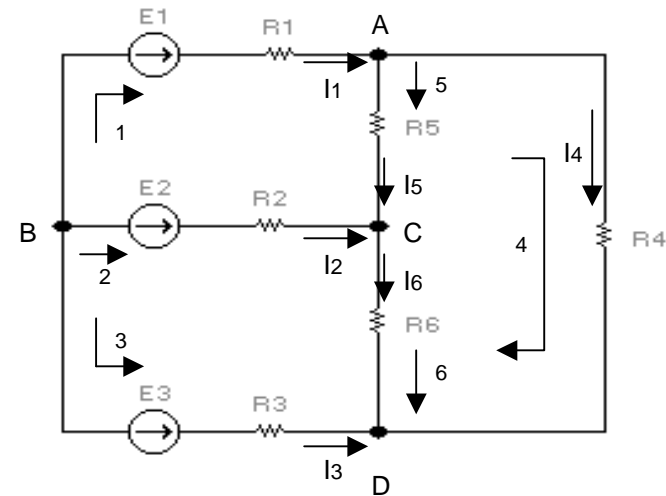1. Przejmujemy dowolnie zwroty prądów we wszystkich gałęziach obwodu,
2. Układamy, korzystając z pierwszego prawa Kirchhoffa (dla węzłów),  $(w - 1)$  równań,
3. Układamy, korzystając z drugiego prawa Kirchhoffa (dla oczek),  $m = n - (w - 1)$  równań.



Liczba gałęzi w obwodzie na rysunku jest 6 (BA, BC, BD, AD, AC, CD) a liczba węzłów jest 4 (A, B, C, D). Układanie równań z punktu 2 ( $w - 1$ ) wynika że dla ostatniego węzła przy układaniu równań dla prądów został już ułożony. Całkowita liczba równań musi odpowiadać liczbie niewiadomych prądów gałęziowych  $n$ . Jeżeli po rozwiązywaniu układu równań okaże się, że jeden z prądów jest ujemny, to fakt ten oznacza, że jego zwrot założono przeciwnie do rzeczywistego zwrotu.


Z założeń podanych wynika że mamy 3 równania węzłowych ( $w - 1 \Leftrightarrow 4 - 1 = 3$ ) i 3 równania oczkowe ( $m = n - (w - 1) \Leftrightarrow m = 6 - (4 - 1) = 3$ ). Patrz rozwiązanie

## Rozwiązania obwodu Metodą praw Kirchhoffa

$$\text{Węzeł A} \quad I_1 - I_5 - I_4 = 0$$

$$\text{Węzeł C} \quad I_2 + I_5 - I_6 = 0$$
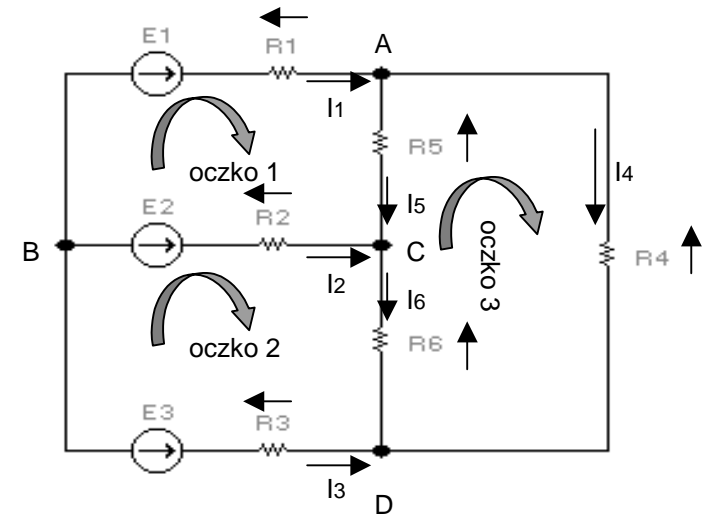
$$\text{Węzeł D} \quad I_3 + I_6 + I_4 = 0$$



$$\text{Oczko 1} \quad E_1 - R_1 I_1 - R_5 I_5 - R_2 I_2 - E_2 = 0$$


$$\text{Oczko 2} \quad E_2 + R_2 I_2 - R_6 I_6 - R_3 I_3 - E_3 = 0$$

$$\text{Oczko 3} \quad R_5 I_5 + R_6 I_6 - R_4 I_4 = 0$$

Rozwiązania obwodów rozgałęzionych metodą praw Kirchhoffa można stosować dla dowolnych sieci. Jednak metoda ta staje się skomplikowana wraz z wzrostem liczby gałęzi sieci. Wskutek tego w praktyce stosuje się szereg metod łatwiejszych. Kierunki spadki napięcia na poszczególnych rezystorów musi być odwrotna do kierunku dobranego prądu.
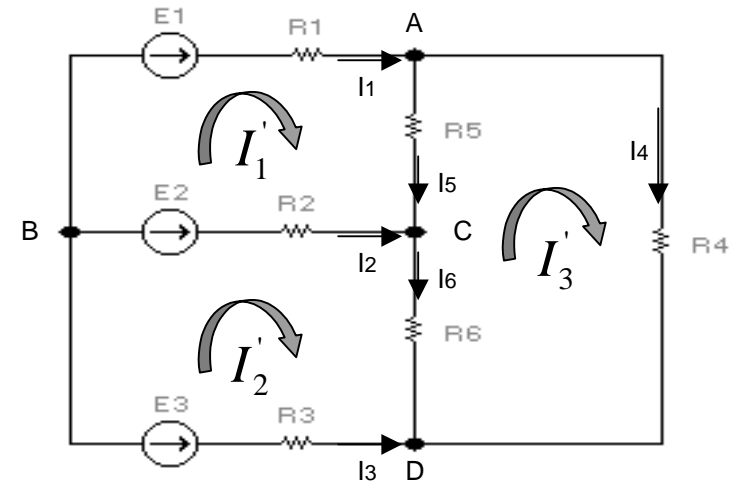
## Metoda oczkowa

Metoda oczkowa jest metodą szeroko stosowaną w praktyce. Metoda ta polega na tym, że zamiast prądów gałęziowych oblicza się tzw. prądy oczkowe zamykające w niezależnych oczkach sieci (umyślone prądy oczkowe – cykliczne). Prądy rzeczywiste stanowią wtedy sumą lub różnicą prądów umyślonych (prądy oczkowe).



Rozwiązania obwodów rozgałęzionych metodą oczkową sprowadza się wtedy tylko do rozwiązania układu złożonego z  $m$  niezależnych równań. Rozwiązania obwodu dokonujemy w następujący sposób:

1. Przejmujemy dowolnie zwroty prądów rzeczywistych we wszystkich gałęziach obwodu,
2. Ustalamy dowolny zwroty prądów oczkowych (prądy umyślne) i oznaczamy te prądy jako  $I'_1, I'_2, I'_3,$
3. Ustalamy prądy w gałęziach wspólnych dla każdej z sąsiednich dwóch oczek,
4. Układamy, korzystając z drugiego prawa Kirchhoffa (dla oczek),  $m = n - (w - 1)$  równań.

Patrz rozwiązanie

# Rozwiązania obwodu Metodą oczkową

Krok 1 - Zgodnie z punktu 3 prądy gałęziowych wspólne dla dwóch sąsiednich oczkach są:  $I_2 = -I_1' + I_2'$ ,  $I_5 = I_1' - I_3'$ ,  $I_6 = I_2' + I_3'$ ,

Krok 2 – wznaczenie prądy wewnątrz oczka:

$$I_1 = I_1', \quad I_3 = -I_2', \quad I_4 = I_3'$$

Krok 3 – wyznaczamy 3 równań dla 3 oczek.

Oczko 1  $E_1 - R_1 I_1 - R_5 I_5 - R_2 I_2 - E_2 = 0$

Oczko 2  $E_2 + R_2 I_2 - R_6 I_6 - R_3 I_3 - E_3 = 0$     Oczko 3  $R_5 I_5 + R_6 I_6 - R_4 I_4 = 0$

Krok 4 – prądy rzeczywiste zastępujemy prądami umyślnymi:

Oczko 1  $E_1 - R_1 I_1' - R_5 (I_1' - I_3') - R_2 (-I_1' + I_2') - E_2 = 0$

Oczko 2  $E_2 + R_2 (-I_1' + I_2') - R_6 (I_2' - I_3') - R_3 (-I_2') - E_3 = 0$

Oczko 3  $R_5 (I_1' - I_3') + R_6 (I_2' - I_3') - R_4 I_3' = 0$


Krok 5 – po przekształceniu równań otrzymujemy 3 równania z trzema niewiadomymi:

Oczko 1  $(R_1 + R_2 + R_5) I_1' - R_2 I_2' - R_5 I_3' = E_1 - E_2$

Oczko 2  $-R_2 I_1' + (R_2 + R_3 + R_6) I_2' - R_6 I_3' = E_2 - E_3$


Oczko 3  $-R_5 I_1' - R_6 I_2' + (R_4 + R_5 + R_6) I_3' = 0$

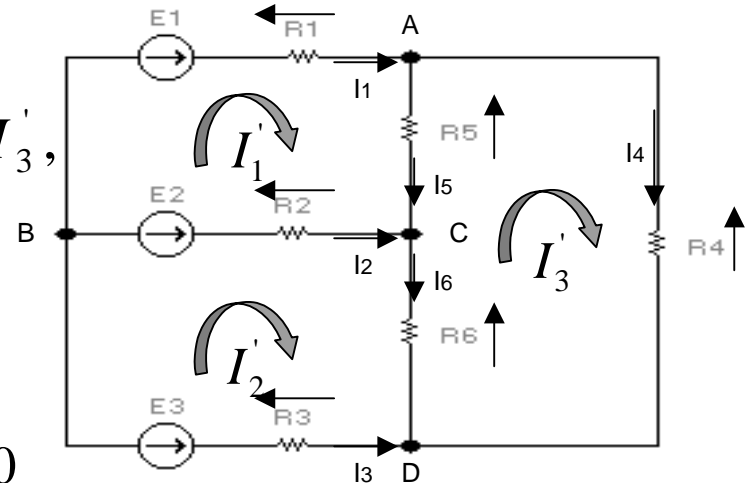Krok 6 – wyznaczamy prądy  $I_1'$ ,  $I_2'$ ,  $I_3'$ , a następnie wystawiamy do wzorów na prądy rzeczywiste (krok 1 i krok 2).


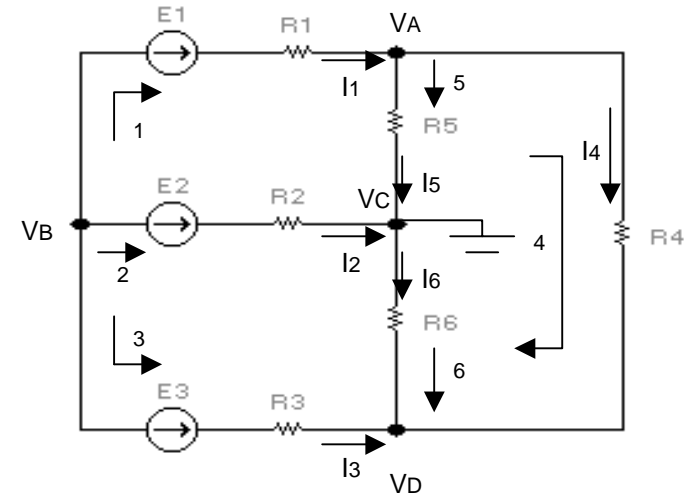
## Metoda potencjałów Węzłowych


Metoda potencjałów węzłowych jest metodą mało stosowaną w praktyce. Metoda ta polega na tym, że jeden z węzłów w danym obwodzie można równać go do zera (oziębienia układu). Rozwiązania obwodów rozgałęzionych metodą potencjałów węzłowych sprowadza się wtedy tylko do rozwiązania układu złożonego z  $m$  niezależnych równań względem liczbie potencjałów węzłowych - jeden. Rozwiązania obwodu dokonujemy w następujący sposób:



1. Przejmujemy dowolnie zwroty prądów rzeczywistych we wszystkich gałęziach obwodu (kolor niebieski),
2. Ustalamy dowolny kierunek dla każdej z gałęzi (1,2,3,4,5,6 – kolor zielony), w celu obliczanie równanie (różnicy potencjałów),
3. Piszemy zgodnie z prawem Kirchhoffa (pierwsze prawo) bilans prądów w węzle A, B, C,
4. Wyznaczamy z równań punktu drugiego prądy i wstawiamy je do równań punktu trzeciego),
5. Wznaczamy tyle równań względem potencjałów ile ich jest minus jeden i obliczamy ich wartości (zalecane zamiana rezystancji na kondukcyjności  $G_n = 1/R_n$ ),
6. Wstawiamy wartości potencjałów z punktu 5 do równań punktu 2 i obliczamy prądy. Patrz rozwiązanie

# Rozwiązania obwodu

## Metodą potencjałów węzłowym

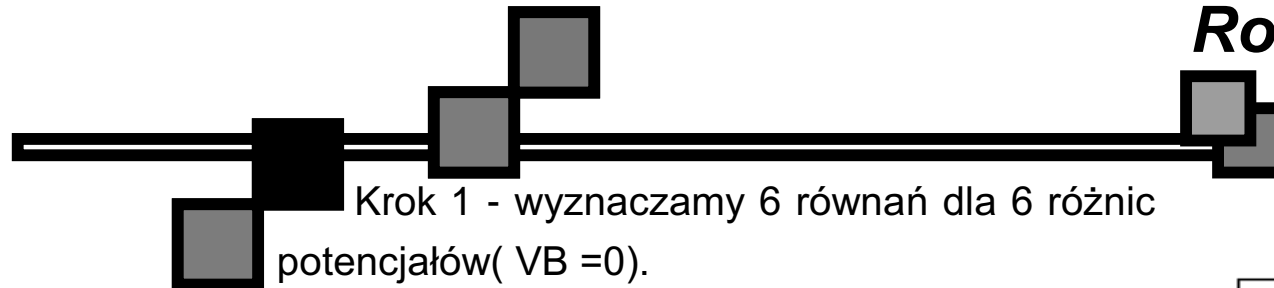

Krok 1 - wyznaczamy 6 równań dla 6 różnic potencjałów(  $V_B = 0$ ).

$$E_1 - R_1 I_1 - V_A = 0 \Leftrightarrow E_1 - R_1 I_1 = V_A$$


$$E_2 - R_2 I_2 - V_C = 0 \Leftrightarrow E_2 - R_2 I_2 = V_C$$

$$E_3 - R_3 I_3 - V_D = 0 \Leftrightarrow E_3 - R_3 I_3 = V_D$$

$$(V_A - V_C) - R_5 I_5 = 0 \Leftrightarrow V_A - V_C = R_5 I_5$$

$$(V_C - V_D) - R_6 I_6 = 0 \Leftrightarrow V_C - V_D = R_6 I_6$$

$$(V_A - V_D) - R_4 I_4 = 0 \Leftrightarrow V_A - V_D = R_4 I_4$$

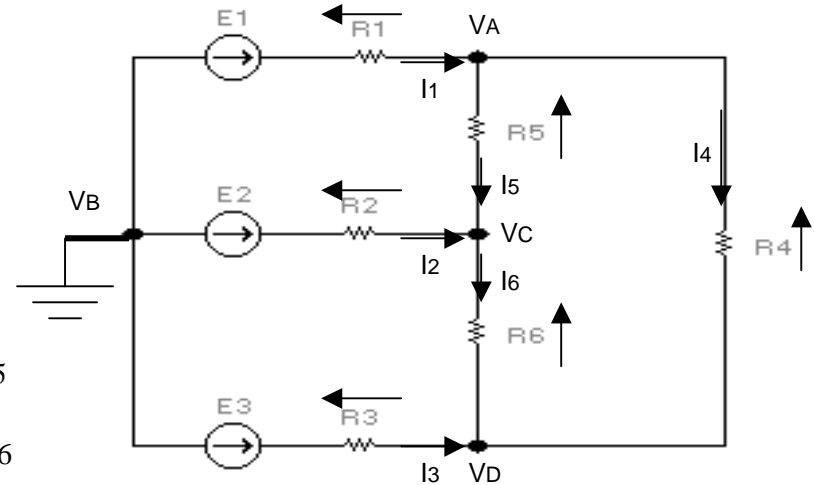

Krok 2 - wyznaczamy prądy węzłowy w punkcie  $V_A$ ,  $V_C$ ,  $V_D$  zgodnie z 1 prawa Kirchhoffa

$$I_1 - I_5 - I_4 = 0, \quad I_2 + I_5 - I_6 = 0, \quad I_3 + I_6 + I_4 = 0$$

Krok 3 – z pierwszego kroku wyznaczamy równań prądów węzłowych i wystawiamy do równań kroku 2.

$$\frac{E_1 - V_A}{R_1} - \frac{V_A - V_C}{R_5} - \frac{V_A - V_D}{R_4} = 0, \quad \frac{E_2 - V_C}{R_2} + \frac{V_A - V_C}{R_5} - \frac{V_C - V_D}{R_6} = 0, \quad \frac{E_3 - V_D}{R_3} + \frac{V_C - V_D}{R_6} + \frac{V_A - V_D}{R_4} = 0$$

Krok 4 – wstawiając za  $1/R_1 = G_1$ , itd. do  $1/R_6 = G_6$  otrzymujemy 3 równania względem  $V_A$ ,  $V_C$ ,  $V_D$ :

$$+ (G_1 + G_5 + G_4) V_A - G_5 V_C - G_4 V_D = E_1,$$

$$- G_5 V_A + (G_2 + G_5 + G_6) V_C - G_6 V_D = E_2,$$

$$- G_4 V_A - G_6 V_C + (G_3 + G_4 + G_6) V_D = E_3,$$

Krok 5 – wyznaczamy potencjały  $V_A$ ,  $V_C$ ,  $V_D$  a następnie wystawiamy do wzorów (krok 1) i wyznaczamy prądy.





## Metoda źródła zastępczego

### Twierdzenie

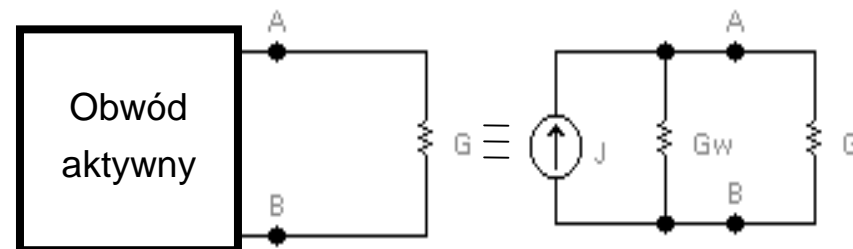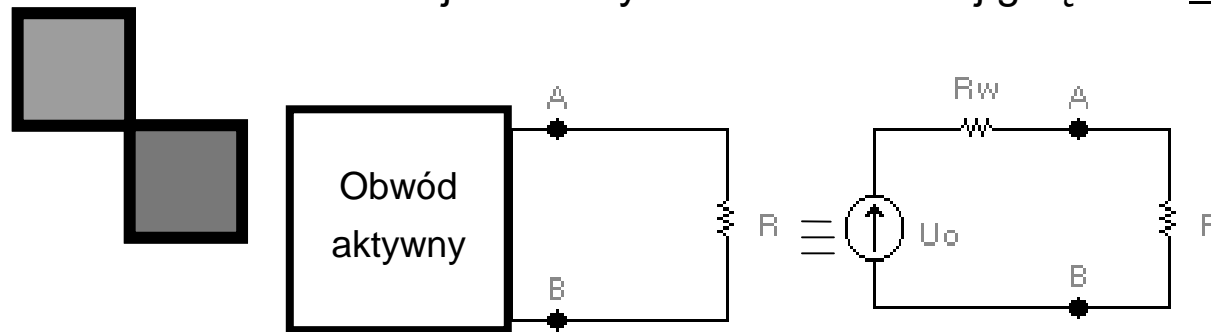
### Thevenina i Nortona

**Twierdzenie Thevenina.** Prąd w dowolnej gałęzi AB, dołączonej do aktywnej sieci elektrycznej nie ulegnie zmianie, jeżeli sieć tę zastąpi się równoważnym źródłem napięcia, którego wartość jest równa napięciu na zaciskach otwartej gałęzi AB. Rezystancja wewnętrzna  $R_w$  tego źródła jest równa rezystancji sieci pasywnej widzianej od strony zacisków otwartej gałęzi AB. Patrz przykład



**Twierdzenie Nortona.** Prąd w dowolnej gałęzi AB, dołączonej do aktywnej sieci elektrycznej nie ulegnie zmianie, jeżeli sieć tę zastąpi się równoważnym źródłem prądu, którego wydajność jest równa prądowi, jaki popłynąłby między zaciskami AB przy ich zwarcu. Rezystancja wewnętrzna  $R_w$  tego źródła jest równa rezystancji sieci pasywnej widzianej od strony zacisków otwartej gałęzi AB. Patrz przykład

# Rozwiązania obwodu Metodą Thevenina

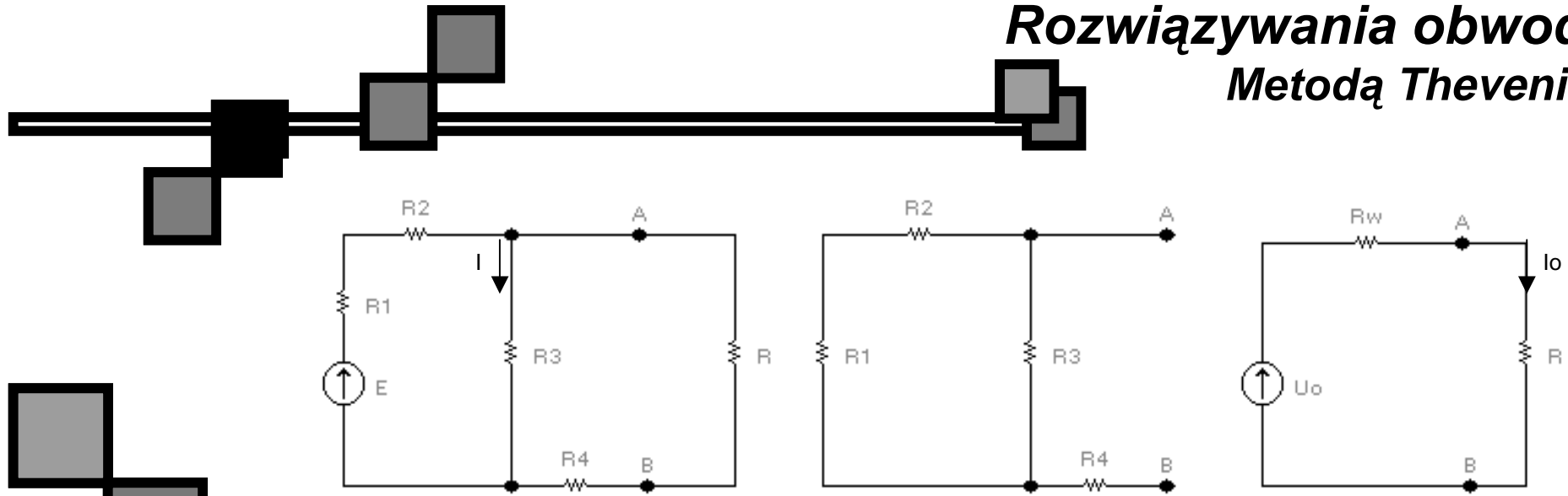

Zastosowanie tej metody umożliwia wyznaczenie wartości prądu płynącego w danej gałęzi, bez konieczności ułożenia i rozwiązania określonego układu równań.

Krok 1 – Przy odłączonym R, w obwodzie płynie prąd. Napięcie  $U_0$ , występujące między zaciskami AB, jest równe spadkowi napięcia na rezystancji  $R_3$ :


$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad U_0 = R_3 I = R_3 \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3},$$

Krok 2 – obliczamy rezystancja wewnętrzną obwodu mierzona między zaciskami AB.

$$R_w = R_4 + \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}, \quad \text{Ostatecznie prąd } I_0 \text{ płynące przez } R \text{ jest równe}$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_w + R}$$

# Rozwiązania obwodu Metodą Nortona

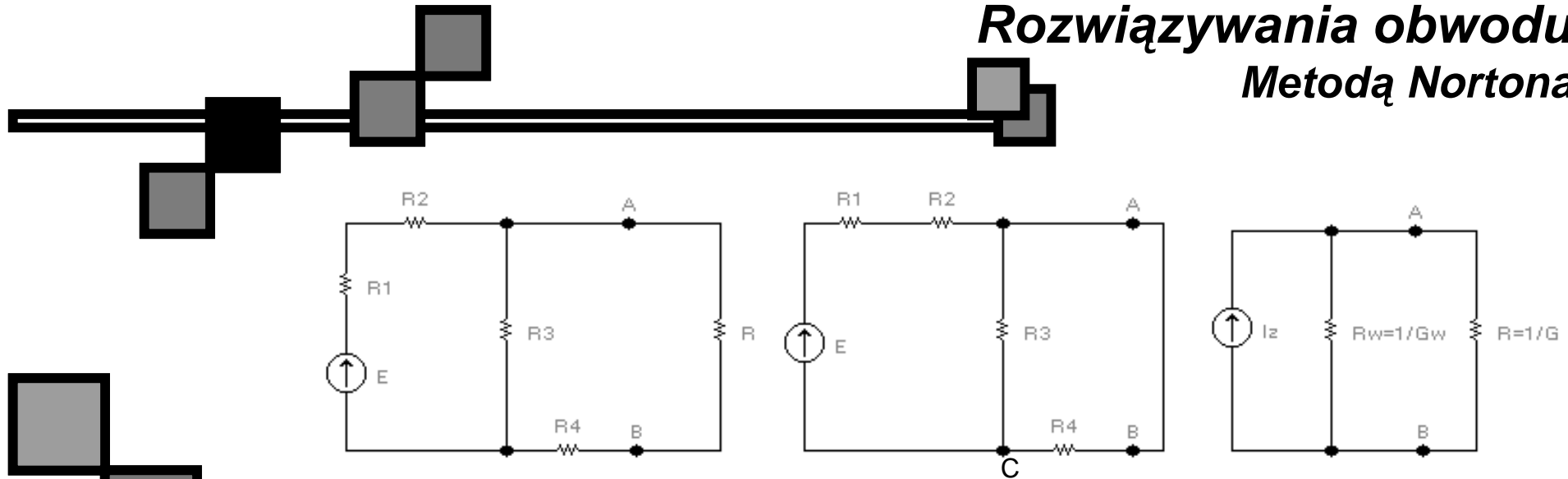

Krok 1 – Przy odłączonym R, w celu określenia prądu  $I_0$  przepływającego przez konduktancję G należy obliczyć najpierw rezystancję obwodu przy zwarciu zacisków wyjściowych AB.

$$R_z = R_1 + R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4},$$

Krok 2 – obliczamy rezystancja między punktami AC, prąd płynący ze źródła napięcia i napięcie między punktami AC.

$$R_{AC} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}, \quad I = \frac{E}{R_z}, \quad U_{AC} = R_{AC} I$$

Krok 3 – między zwartymi zaciskami AB płynie prąd o wartości równej prądowi źródłowemu idealnego źródła prądu.

$$I_z = \frac{U_{AC}}{R_4}, \quad G_w = \frac{1}{R_3}, \quad G = \frac{1}{R}$$

Krok 4 – zgodnie z zasadą dzielnika prądu, prąd rozdziela się między gałęzi wprost proporcjonalnie do  $G_w$  i  $G$ .

Krok 5. Ostatecznie prąd  $I_0$  płynące przez konduktancję G jest równe:

$$I_0 = I_z \frac{G}{G_w + G}$$