

ELEKTRONIKA  
Podstaw Elektroniki  
*Obwody prądu przemiennego*



Wydział Informatyki  
Politechniki Szczecińskiej

# Klasyfikacja prądów zmiennych

W układach elektrycznych prądu stałego energię elektryczną wytwarza się przy napięciu równym napięciu odbiorników, układy takie przy większych mocach i odległościach przesyłu powoduje duże straty energii. Prąd zmienny umożliwia w łatwy sposób podwyższać lub obniżać napięcia, wysyłać energię na dużych odległości dzięki transformatorom.

Prąd zmienny w odróżnieniu od prądu stałego, jego natężenie i biegunowość lub tylko natężenie zmieniają się w czasie.

$$i = \frac{dq}{dt} = f(t) \neq \text{const}$$


Zmiana w czasie może odbywać się w dowolny sposób i dlatego w zależności od sposobu tych zmian rozróżnia się następujące rodzaje prądów:

**Prąd jednokierunkowy** – zmienia w czasie wartość, lecz nie zmienia biegunowości. przykładowo przy włączaniu cewki do napięcia stałego rośnie prąd jednokierunkowy a przy zwarcu maleje.

**Prąd dwukierunkowy** - zmienia w czasie wartość i biegunowość.


**Prąd pulsujący** – Powstaje on z nałożenia prądu stałego oraz prądu okresowego dwukierunkowego.

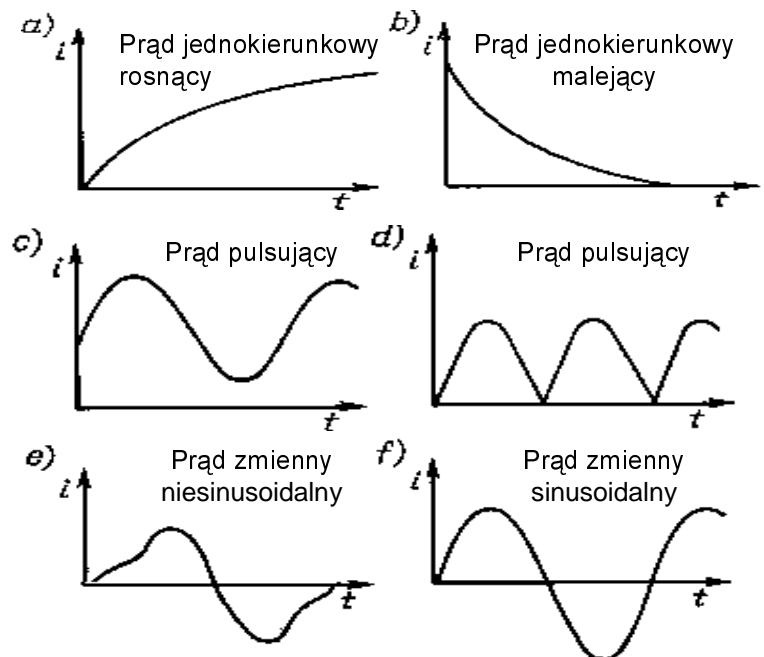**Prąd sinusoidalnie zmienny** – prąd przemienny o zmianach okresowych w kształcie sinusoidy.


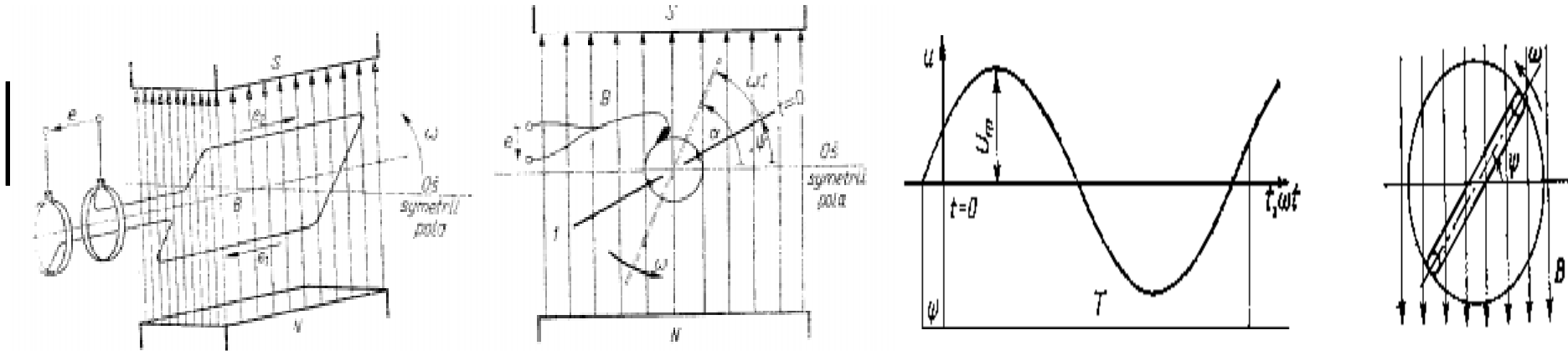
# Prąd sinusoidalny

**Właściwości funkcji sinusoidalnej** - napięcia i prądu zmienia się w czasie zgodnie z wartości kąta sinusa od 0 do 360°. Prąd zmienny powstaje w wyniku wymuszonego ruchu obrotowego zespołów prądotwórczych. Sinusoidalnie przebieg funkcji napięcia można zapisać w postaci :



Wielkości sinusoidalne można ją określić przez podanie trzech wielkości: amplitudy, częstotliwości i kąta fazowe. W przypadku gdzie badany są dwa przebiegi sinusoidalnych o jednakowej pulsacji i różnych kątach fazowych to przesunięcia fazowe prądu względem napięcia jest równa różnicy ich argumentów.


Wartość chwilowa napięcia

$$e = u = z\omega Bld \cos \omega t$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \Psi)$$

Amplituda funkcji  $\downarrow$  Kąt fazowy

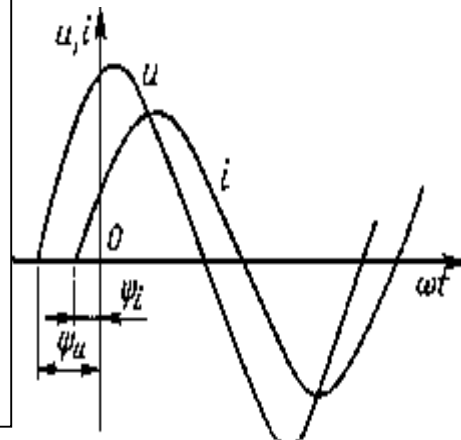pulsacja  $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2 \cdot \pi \cdot f$



$$u = U_m \sin(\omega t + \Psi_u),$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \Psi_i)$$

$$\varphi = (\omega t + \Psi_u) - (\omega t + \Psi_i) = \Psi_u - \Psi_i$$

## Wartość skuteczna prądu sinusoidalnego

**Wartość skuteczna prądu i napięcia zmiennego** jest to taka wartość prądu (napięcia) stałego, który płynąc w określonym czasie przez określony odbiornik, wydzieliby tę samą ilość energii co prąd (napięcie) zmienny, płynący przez ten odbiornik w tym samym czasie.

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} \quad \text{Dla prądu sinusoidalnego } i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$I = \sqrt{\frac{I_m^2}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \varphi) dt} \quad \text{Podstawiając } \sin^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\varphi)$$

$$I = \sqrt{\frac{I_m^2}{T} \int_0^T \frac{1}{2} [1 - \cos 2(\omega t + \varphi)] dt} = I_m \sqrt{\frac{1}{2T} \left[ \int_0^T dt - \int_0^T \cos 2(\omega t + \varphi) dt \right]} = \sqrt{\frac{1}{2T} [t]_0^T} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{\int_0^T \cos 2(\omega t + \varphi) dt} = \left[ (1/2\omega) \sin 2(\omega t + \varphi) \right]_0^T = (1/2\omega) \sin 2\omega T = (1/2\omega) \sin(2\pi/T)/T = 0$$


Wartość skuteczna prądu sinusoidalnego jest

zatem  $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$  razy mniejsza od

od wartości maksymalnej

Podobne zależności można napisać dla sinusoidalnie zmiennych przebiegów E i U.
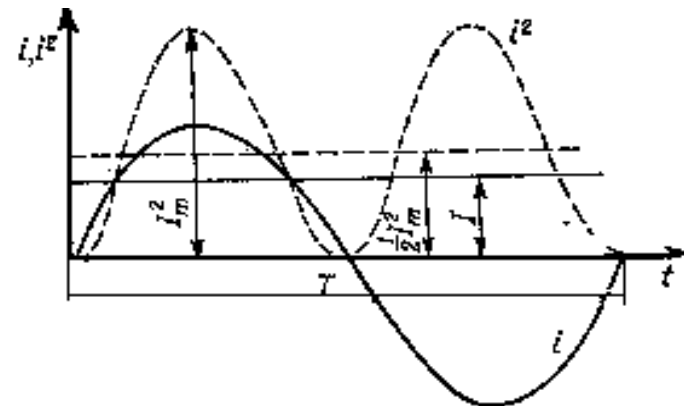
$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$



# Elementy obwodów prądu sinusoidalnego

Elementy R, L, C – dowolny przewód lub układ przewodów można scharakteryzować trzema parametrami charakteryzującymi się następującymi właściwościami:


R - rezystancja (rozpraszanie energii elektrycznej,

L – indukcyjność (magazynowanie energii pola magnetycznego),

C – pojemność (magazynowanie energii pola elektrycznego).

Elementy R, L, C są nazywane idealnymi w tym sensie że są one od siebie niezależne oraz że zależność między napięciem na ich zaciskach a prądem jest liniowa (ich wartość jest niezależna od pulsacji oraz od amplitudy prądu lub napięcia).

## Opornik idealny

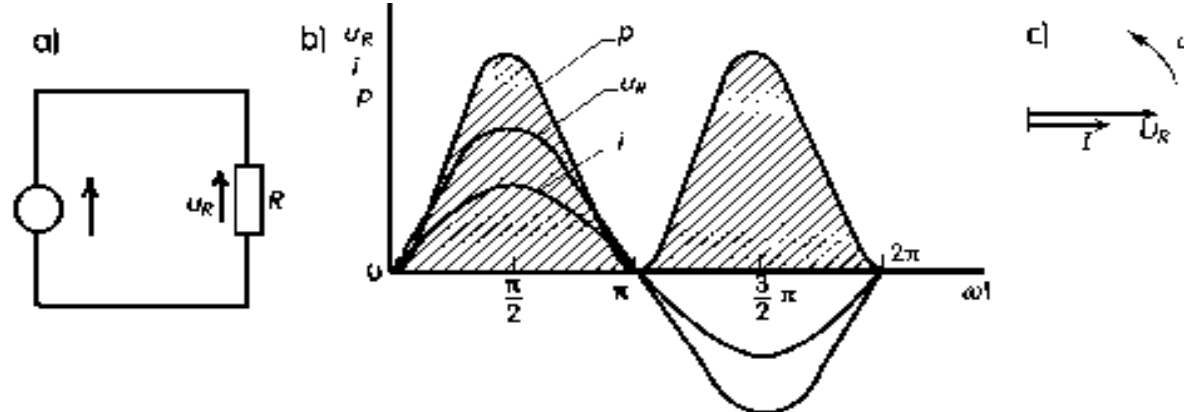


Obwód prądu zmiennego z elementem rezystancyjnym

Opornik idealny – W obwodzie prądu przemiennego zawierającym opornikiem, wartość chwilową napięcia jest:  $u = U_m \sin \omega t$  Zgodnie z prawem Ohma prąd płynący jest:

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t, \text{ który ma tę samą fazę co napięcie, kąt fazowy między } u \text{ i } i = 0$$

# Elementy obwodów prądu sinusoidalnego C.D.

## Kondensator idealny

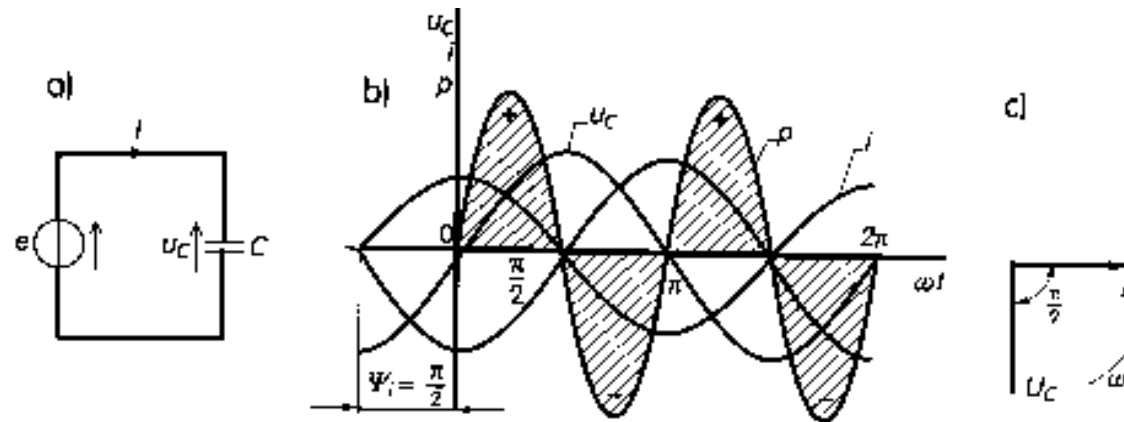

### Obwód prądu zmiennego z idealną kondensatorem

kondensator idealny – W obwodzie prądu przemiennego zawierającym (kondensator idealny) wraz ze zmianą napięcia na okładzinach zmienia się jego ładunek elektryczny.

Przyrost ładunku w czasie jest :  $dq = idt$  ,  $q = Cu$

przyrostowi ładunku  $dq$  odpowiada przyrost napięcia  $du$  w czasie  $dt$ :

$dq = Cdu \Leftrightarrow i = C \frac{du}{dt}$  Jeżeli kondensator jest włączony do napięcia  $u$  to:



$$i = C \frac{du}{dt} = C \frac{d}{dt}(U_m \sin \omega t) = C \omega U_m \cos \omega t = \omega C U_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

prąd ładowania kondensatora wyprzedza napięcie o kąt fazowy równy  $\pi/2$

z równania na prąd wynika, że amplituda prądu ładowania wynosi  $I_m = \omega C U_m = \frac{U_m}{1/\omega C} = \frac{U_m}{X_c}$

gdzie  $X_c$  nazywamy **reaktancją pojemnościową** kondensatora
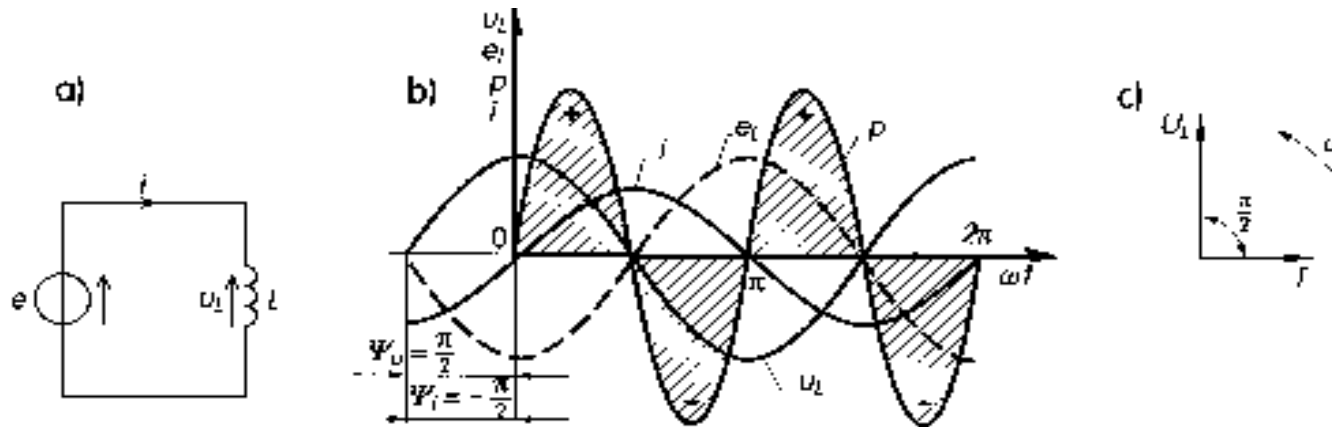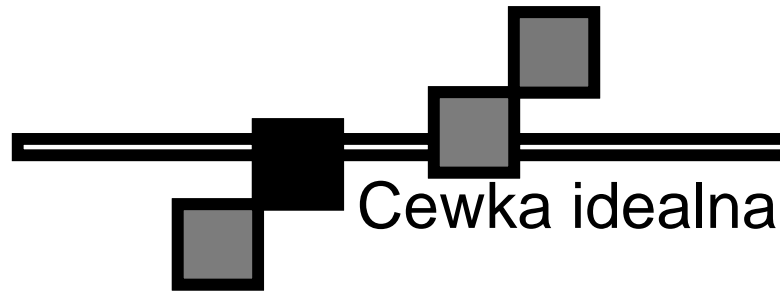
# Elementy obwodów prądu sinusoidalnego C.D.



Obwód prądu zmiennego z idealną cewką

Cewka idealna – W obwodzie prądu przemiennego zawierającym cewką płynie prąd, którego zmiana w czasie spowoduje indukowanie się na zaciskach cewki siły elektromotorycznej samoindukcji:

$$e_L = -L \frac{di}{dt}$$


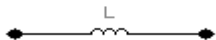
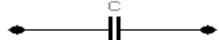
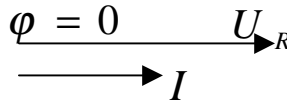
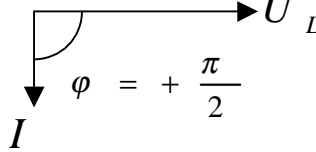
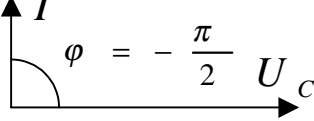
$$u = -e_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d}{dt} (I_m \sin \omega t) = L \omega I_m \cos \omega t = \omega L I_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) = U_m \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

napięcie  $u$  na zaciskach cewki wyprzedza w fazie przepływający przez nią prąd  $i$  o kąt fazowy równy  $\pi/2$

Z równania na napięcia wynika, że amplituda napięcia wynosi:  $U_m = \omega L I_m = X_L I_m$

gdzie  $X_L$  nazywamy **reaktancją indukcyjną**.


# Elementy R, L, C w obwodach prądu sinusoidalnego

	<i>Dwójnik</i>	<i>Opornik</i>	<i>Cewka</i>	<i>Kondensator</i>
Symbol				
Zależność prądowo-napięciowa		$U = Ri$	$U = L \frac{di}{dt}$	$U = \frac{1}{C} \int i dt$
Gdy dane jest napięcie To prąd Wartość skuteczna		$U_R = U_m \sin \omega t$ $i = \frac{U_m}{R} \sin \omega t$ $I = \frac{U}{R}$	$U_L = U_m \sin \omega t$ $i = \frac{U_m}{\omega L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$ $I = \frac{U}{\omega L}$	$U_C = U_m \sin \omega t$ $i = \omega C U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ $I = \omega C U$
Rezystancja reaktancja		R ---	--- $X_L = \omega L$	---- $X_L = 1/\omega C$
Wektorowo przesunięcie fazowe				
Kąt fazowy $\varphi = \psi_u - \psi_i$		0	$+\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$
Moc (czynna, bierna indukcyjno - pojemnościowa)		$P = U_R I = RI^2$	$Q_L = U_L I = X_L I^2$	$Q_C = U_C I = X_C I^2$


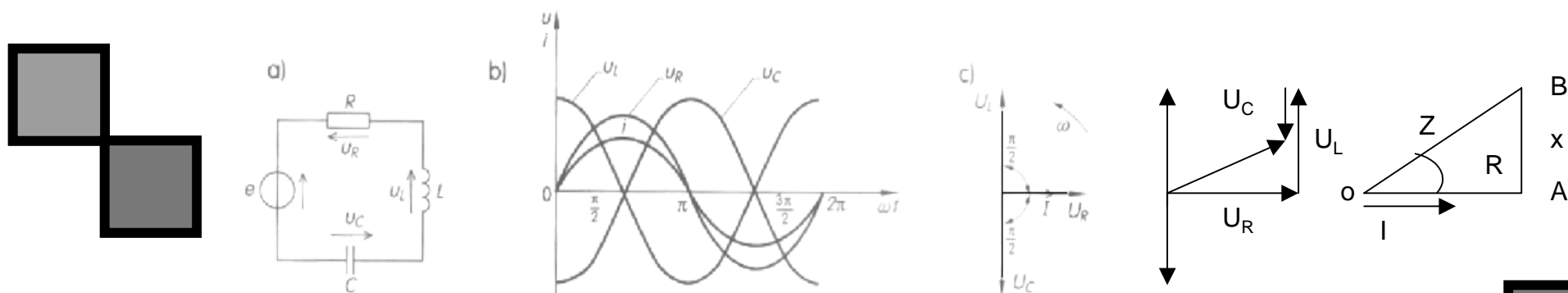
## Szeregowo połączenie Elementów $R, L, C$ w obwodach prądu sinusoidalnego

Podobnie jak w obwodach prądu stałego, w obwodach prądu przemiennego zachodzi konieczność sumowania napięć lub prądów. Do tych celów można wykorzystać prawa Kirchhoffa pod warunkiem, że posługujemy się tylko wartościami chwilowymi prądu i napięcia.



### Budowa Wykresu wektorowego:

prąd  $I$  jako wektor wyjściowy odkłada się zgodnie z dodatnim kierunkiem osi  $x$ .  $U_R$  jest w fazie z prądem  $I$ .  $U_L$  wyprzedza w fazie  $I$  o  $+\pi/2$  a  $U_C$  jest przesunięty w stosunku do  $I$  o  $-\pi/2$ .  $U_L$  i  $U_C$  są przesunięte wobec siebie o  $\pi$ . Napięcia wypadkowe oraz kąt przesunięcia fazowego oblicza się z zależności geometrycznych

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}, \text{ lub } U = \sqrt{RI^2 + (X_L - X_C)^2 I^2}$$

$$U = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad U = ZI, \quad \longrightarrow \text{Prawo Ohma}$$


$$\text{gdzie : } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \longrightarrow \text{Impedancją lub Opór pozorny}$$

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}, \quad \longrightarrow \text{Reaktancja}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} \longrightarrow \text{Kąt przesunięcia fazowego}$$
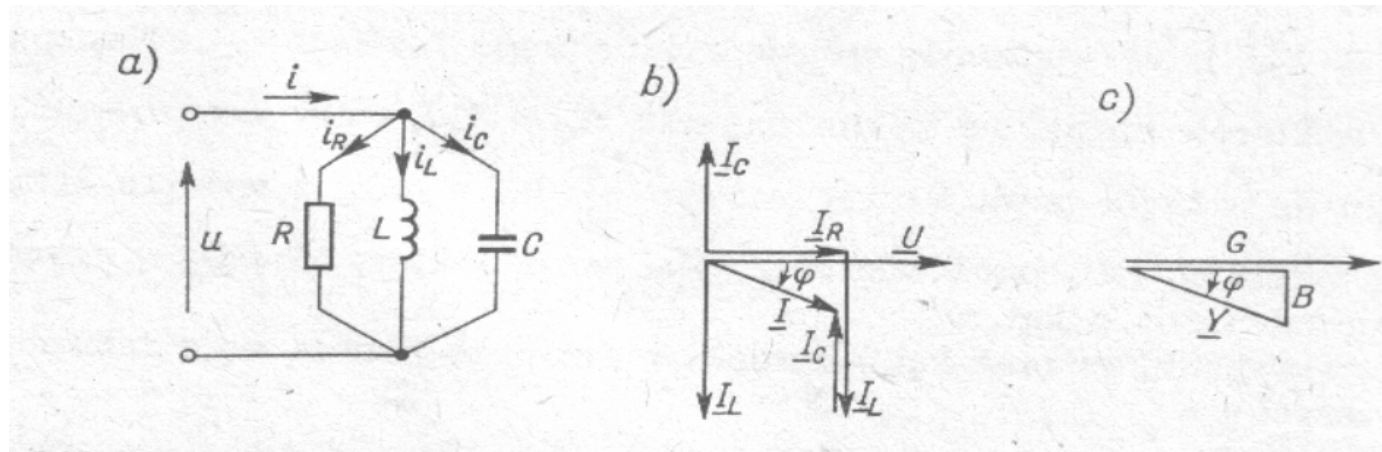
## Równoległe połączenie Elementów R, L, C w obwodach prądu sinusoidalnego

Wartość chwilowa prądu płynącego z sieci jest równa sumie wartości chwilowych prądów poszczególnych odbiorników.



Według pierwszego prawa Kirchhoffa:  $i = i_R + i_L + i_C$ ,  $u = U_m \sin \omega t$ ,  $i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$

**Budowa Wykresu wektorowego:** napięcia  $U$  jako wektor wyjściowy odkłada się zgodnie z dodatnim kierunkiem osi  $x$ .  $I_R$  jest w fazie z prądem  $U$ .  $I_L$  opóźnia się w fazie do  $U$  o kąt  $\pi/2$  a  $I_C$  wyprzedza w  $U$  o kąt  $\pi/2$ .  $I_L$  i  $I_C$  są przesunięte wobec siebie o  $\pi$ . prąd wypadkowy oraz kąt przesunięcia fazowego oblicza się z zależności geometrycznych.

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}, \quad \tan \varphi = \frac{I_C - I_L}{I_R}$$

Wprowadzając na miejsce rezystancji i reaktancji odpowiednie przewodności.

$$G = \frac{1}{R} \text{ (konduktancja)}, \quad B_L = \frac{1}{\omega L} \text{ (suscept. ind.)}, \quad B_C = \omega C \text{ (suscept. poj.)}$$



$$\text{Otrzymujemy: } I = \sqrt{(GU)^2 + (B_C - B_L)^2 U^2} = U \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} = UY$$

$$\text{gdzie : } Y = \sqrt{G^2 + (B_C - B_L)^2} \Rightarrow \text{Admitancja lub przewodność pozorny}$$

$$B = B_C - B_L \Rightarrow \text{Susceptancja wypadkowa}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} \Rightarrow \text{Admitancja}$$
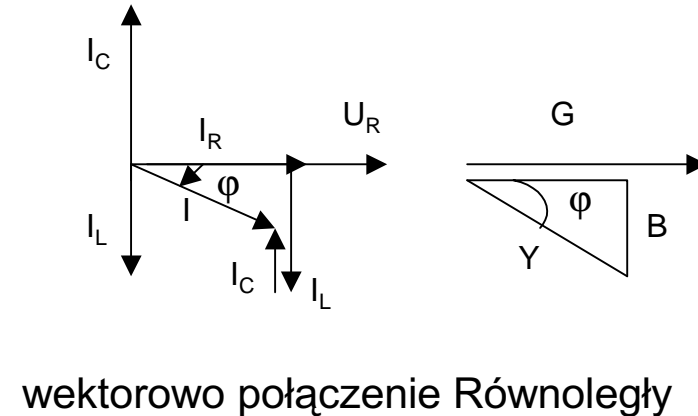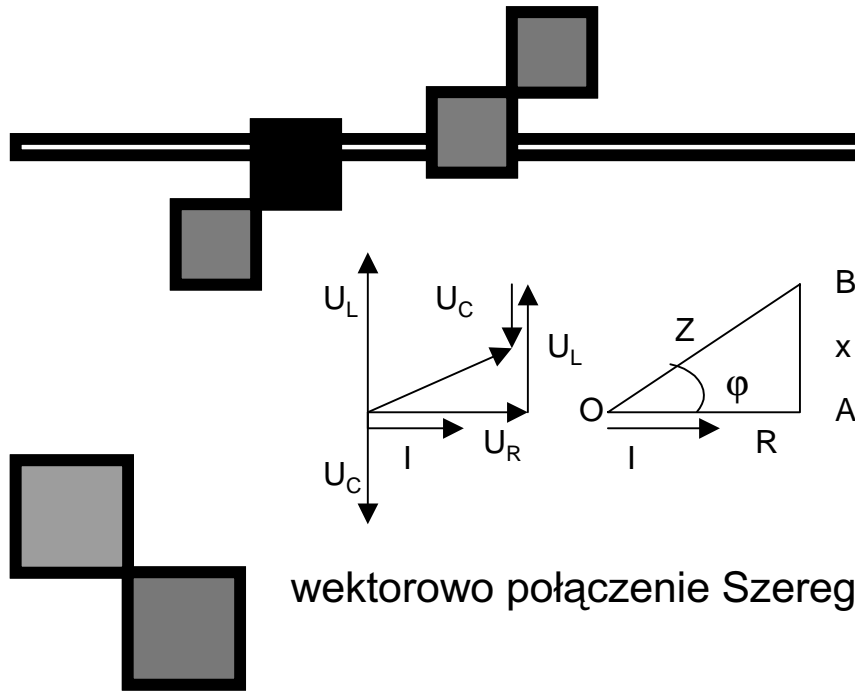
## Wektorowo połączenie Szeregowo i równoległy elementów $R, L, C$ w obwodach P.S



W obwodach szeregowych wszystkie wektory napięć są proporcjonalne do prądu  $I$ . Dziąc wektory napięć przez prąd otrzymujemy trójkąt OAB.

W zależności od znaku reaktancji:

$X > 0$  i  $X_L > X_C$  to Prąd ma charakter indukcyjny,  $U$  wyprzedza  $I$ .

$X < 0$  i  $X_L < X_C$  to Prąd ma charakter pojemnościowy i wyprzedza  $U$ .

$X = 0$  i  $X_L = X_C$  to napięcia jest w fazie z prądem.

W obwodach równoległych wszystkie wektory prądów są proporcjonalne do napięcia  $U$ . Dziąc wektory prądu przez napięcia otrzymujemy trójkąt.

W zależności od znaku susceptancji:

$B > 0$  i  $B_C > B_L$  to Prąd całkowity ma charakter pojemnościowy, prąd wyprzedza napięcia.

$B < 0$  i  $B_C < B_L$  to Prąd całkowity ma charakter indukcyjny, prąd opóźnia się względem napięcia.

$B = 0$  i  $B_C = B_L$  to prąd całkowity ma charakter rezystancyjny napięcia jest w fazie z prądem.


## Obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego metodą symboliczną

W analizie obwodów prądu stałego równania mogły być napisane i rozwiązane bezpośrednio środkami zwykłej algebry. W obwodach prądu przemiennego postać algebraiczna musi zawierać informacje co do amplitudy i fazy wielkości zmiennej w czasie. Algebra liczb zespolonych jedynie nadaje się do rozwiązania obwodów prądu przemiennego. Liczby zespolone można zapisać:

a) Postać algebraiczna:  $\underline{A} = A_1 + jA_2$ ,  $j = \sqrt{-1}$

a) Postać trygonometryczna:  $\underline{A} = A(\cos \alpha + j \sin \alpha)$

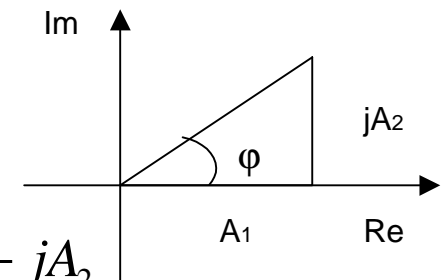a) Postać wykładnicza:  $\underline{A} = Ae^{j\alpha} = A(\cos \alpha + j \sin \alpha) = A_1 + jA_2$   
 $\underline{A} = Ae^{\pm j\frac{\pi}{2}} = A(\cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2}) = \pm j$



**Równanie w dziedzinie czasowej i częstotliwościowej:** W dziedzinie czasowej elementy R, L, C są zdefiniowane przez równania przedstawiające zależność napięcia od prądu i(t).

$$u(t) = Ri(t) \text{ lub } i(t) = \frac{1}{R}u(t)$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \text{ lub } i(t) = \frac{1}{L} \int u(t) dt$$

$$u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \text{ lub } i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

Jeśli uwzględnimy:  $u(t) = \sqrt{2}\underline{U}e^{j\omega t}$  i  $i(t) = \sqrt{2}\underline{I}e^{j\omega t}$

Otrzymuje zależności napięciowo - prądowe w dziedzinie częstotliwości

$$\underline{U} = R\underline{I} \text{ lub } \underline{I} = G\underline{U}$$

$$\underline{U} = j\omega L\underline{I} \text{ lub } \underline{I} = \frac{1}{j\omega L}\underline{U}$$

$$\underline{U} = \frac{1}{j\omega C}\underline{I} \text{ lub } \underline{I} = j\omega C\underline{U}$$

# Impedancja i admitancja

W dziedzinie częstotliwościowej

Zastosowanie praw Kirchhoffa w dziedzinie częstotliwościowej pozwala na zapisanie równań sieci w stanie ustalonym:  $\underline{U} = \underline{Z}\underline{I}$  lub  $\underline{I} = \underline{Y}\underline{U}$ .  $\underline{Z}$  i  $\underline{Y}$  są liczbami zespolonymi przedstawiającymi impedancję zespoloną (ohm) i admitancję zespoloną (simens).

$$\underline{Z} = R + jX \quad \text{lub} \quad \underline{Z} = Ze^{j\varphi}, \quad \underline{Y} = G + jB \quad \text{lub} \quad \underline{Y} = Ye^{j\varphi'}$$

$$\text{gdzie } Z = \sqrt{R^2 + X^2} \text{ i } Y = \sqrt{G^2 + B^2} \text{ oraz } \varphi = \arctg \frac{X}{R} \text{ i } \varphi' = \arctg \frac{B}{G}$$


**Szeregowe i równoległe połączenie impedancji i admitancji:** Napięcie na zewnątrz obwodu szeregowego (równoległego) jest równe sumie napięć (prądów) na poszczególnych impedancjach i admitancjach.

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)\underline{I}, \quad \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 = \sum_1^n \underline{Z}_i = (R_1 + \dots + R_3) + j(X_1 + \dots + X_3)$$

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 = \left( \frac{1}{\underline{Y}_1} + \frac{1}{\underline{Y}_2} + \frac{1}{\underline{Y}_3} \right) \underline{U}, \quad \underline{Y} = \left[ \left( \frac{1}{\underline{Y}_1} + \frac{1}{\underline{Y}_2} + \frac{1}{\underline{Y}_3} \right) \right]^{-1}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} + \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_3} = \left( \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} \right) \underline{U} = \sum_1^n \frac{1}{\underline{Z}_i} \underline{U}$$
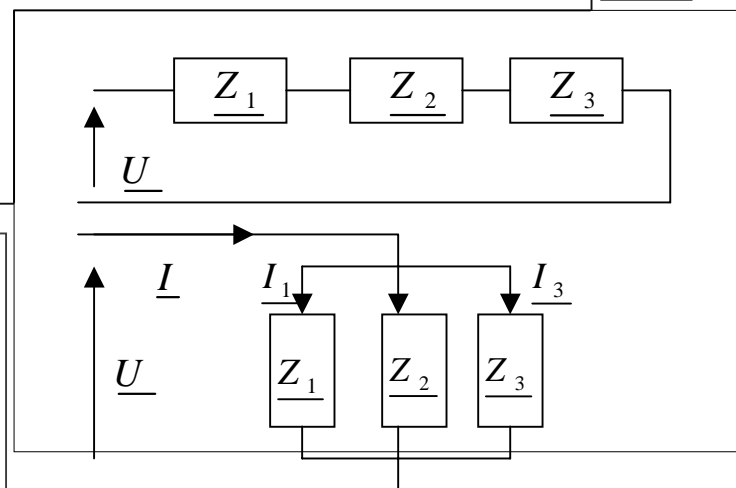
$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3) \underline{U} = \underline{U} \underline{Y}$$



# Przykłady zastosowań liczb zespolonych

## R, L połączone szeregowo

Napięcie całkowite

Napięcie całkowite zespol.

Impedancja zespolona

Moduł napięcia

Faza napięcia

$$u = Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$\underline{U} = R\underline{I} + j\omega L\underline{I}$$

$$\underline{Z} = R + j\omega L$$

$$U = I\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R}$$

## R, C połączone szeregowo

Napięcie całkowite

Napięcie całkowite zespol.

Impedancja zespolona

Moduł napięcia

Faza napięcia

$$u = Ri + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$\underline{U} = R\underline{I} - j \frac{\underline{I}}{\omega C}$$

$$\underline{Z} = R - j \frac{1}{\omega C}$$

$$U = I\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$\varphi = \arctg \frac{1}{RC\omega}$$

## R, L, C połączone szeregowo

Napięcie całkowite

Napięcie całkowite zespol.

Impedancja zespolona

Moduł napięcia

Faza napięcia

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$\underline{U} = R\underline{I} + j\underline{I}(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\underline{Z} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$U = I\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{R}$$

# Zadanie i rozwiązanie

## Zadanie nr 1:

Prądy płynące w dwóch gałęziach obwodu, połączonych równolegle, wynoszą odpowiednio:

$$i_1 = 4 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) A \quad \text{oraz} \quad i_2 = 3 \sin(\omega t + 0^\circ) A \quad \text{Znaleźć analitycznie i graficznie sumę tych prądów, jeżeli } \omega = 1 \text{ rad/s}$$

## Rozwiązanie:

Znajdujemy najpierw zależność ogólną określającą sumę dwóch funkcji sinusoidalnie zmiennych o jednakowych częstotliwościach. Złożmy że:  $i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$  i  $i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2)$

Suma algebraiczna tych funkcji jest funkcją sinusoidalnie zmienną o tej samej częstotliwości, czyli:

$$i = i_1 + i_2 = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

Korzystając ze wzoru na sinus sumy kątów, piszemy:

$$I_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1) + I_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2) = I_{m1} \cos \varphi_1 \sin \omega t + I_{m1} \sin \varphi_1 \cos \omega t +$$



$$I_{m2} \cos \varphi_2 \sin \omega t + I_{m2} \sin \varphi_2 \cos \omega t = I_m \cos \varphi \sin \omega t + I_m \sin \varphi \cos \omega t$$

Przyrównując wyrażenia z prawej i lewej strony równania, zawierające odpowiednio  $\sin \omega t$  i  $\cos \omega t$  otrzymujemy układ równań:

$$\begin{cases} I_{m1} \cos \varphi_1 \sin \omega t + I_{m2} \cos \varphi_2 \sin \omega t = I_m \cos \varphi \sin \omega t \\ I_{m1} \sin \varphi_1 \cos \omega t + I_{m2} \sin \varphi_2 \cos \omega t = I_m \sin \varphi \cos \omega t \end{cases} =$$
$$\begin{cases} I_{m1} \cos \varphi_1 + I_{m2} \cos \varphi_2 = I_m \cos \varphi \\ I_{m1} \sin \varphi_1 + I_{m2} \sin \varphi_2 = I_m \sin \varphi \end{cases}$$
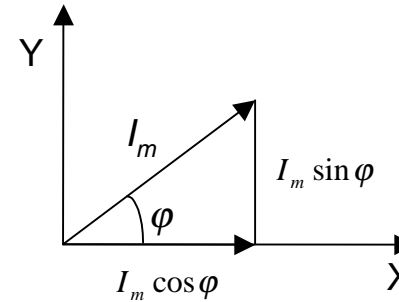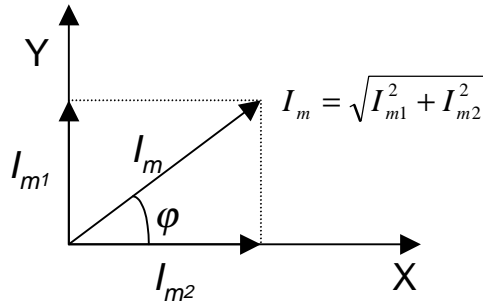
# Zadanie i rozwiązanie

Wyrażenia  $I_m \sin \varphi$  i  $I_m \cos \varphi$  są rzutami, odpowiednio na oś  $y$  i  $X$ , wektora o długości  $I_m$ :



Kąt obliczamy z zależności:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{I_m \sin \varphi}{I_m \cos \varphi} = \frac{I_{m1} \sin \varphi_1 + I_{m2} \sin \varphi_2}{I_{m1} \cos \varphi_1 + I_{m2} \cos \varphi_2}$$

Amplitudę  $I_m$  obliczamy korzystając z twierdzenia kosinusów:

$$I_m = \sqrt{I_{m1}^2 + I_{m2}^2 + 2I_{m1}I_{m2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Wartość chwilowa prądu ma wartość:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi) = 5 \sin(t + 53^\circ) A \quad \text{gdzie} \quad :$$

$$\varphi \text{ oblicza się ze wzoru} \quad : \operatorname{tg} \varphi = \frac{4 \sin \frac{\pi}{2} + 3 \sin 0}{4 \cos \frac{\pi}{2} + 3 \cos 0} = \operatorname{tg} \frac{4}{3} = 53^\circ$$

$$\text{a amplituda sumy prąd z wzoru} \quad : I_m = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 \cos\left(\frac{\pi}{2} - 0\right)} = 5 A$$




## Zadanie i rozwiązanie
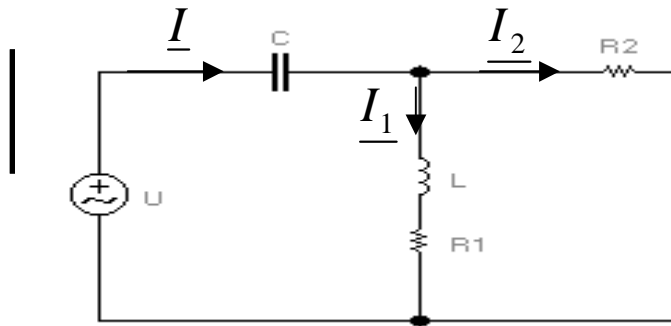
### Zadanie nr 2:

W obwodzie przedstawionym na rys. obliczyć wartości chwilowe i skuteczne prądów.

Dane :  $\omega L = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $\frac{1}{\omega C} = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $\underline{U} = 375 \text{ V}$



### Rozwiązanie:

Impedancja zastępcza obwodu jest:

$$\underline{Z} = -j \frac{1}{\omega C} + \underline{Z}_{AB} = -j \frac{1}{\omega C} + \frac{R_2(R_1 + j\omega L)}{R_2 + R_1 + j\omega L} =$$
$$-j5 \cdot 10^3 + \frac{5 \cdot 10^3 \cdot (5 \cdot 10^3 + j10 \cdot 10^3)}{5 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3 + j10 \cdot 10^3} = (3,75 - j3,75) \text{ k}\Omega$$

Prąd  $\underline{I}$  obliczamy z prawa Ohma:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{375}{(3,75 - j3,75)} = \frac{375 \cdot (3,75 + j3,75)}{(3,75 - j3,75) \cdot (3,75 + j3,75)} = (50 + j50) \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

Prąd  $\underline{I}_2$  obliczamy z prawa Ohma po uprzednim obliczeniu spadku napięcia między zaciskami AB obwodu:

$$\underline{U}_{AB} = \underline{Z}_{AB} \cdot \underline{I} = (50 + j50) \cdot 10^{-3} \cdot (3,75 + j1,25) \cdot 10^3 = (125 + j250) \text{ V}$$

$$\text{prąd } \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{AB}}{R_2} = \frac{(125 + j250)}{5} \cdot 10^{-3} = (25 + j50) \text{ mA}$$

## Zadanie i rozwiązanie

Prąd obliczamy korzystając z pierwszego prawa Kirchhoffa:

$$\underline{I} - \underline{I}_1 - \underline{I}_2 = 0 \Leftrightarrow \underline{I}_1 = \underline{I} - \underline{I}_2 = (50 + j50) - (25 - j50) = 25 \text{ mA}$$

Do obliczania wartości chwilowej prądu potrzebne jest obliczenie modułu wartości skutecznych prądów  $\underline{I}$ ,  $\underline{I}_1$ ,  $\underline{I}_2$  i faz początkowych  $\varphi$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ :

$$I = \sqrt{\text{Re} \underline{I}^2 + \text{Im} \underline{I}^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = 71 \text{ mA},$$

$$\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}}{\text{Re} \underline{I}} = \frac{50}{50} = 1, \quad \varphi = 45^\circ$$

$$I_1 = \sqrt{\text{Re} \underline{I}_1^2 + \text{Im} \underline{I}_1^2} = \sqrt{25^2 + 0^2} = 25 \text{ mA},$$

$$\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}_1}{\text{Re} \underline{I}_1} = \frac{0}{25} = 0, \quad \varphi = 0^\circ$$

$$I_2 = \sqrt{\text{Re} \underline{I}_2^2 + \text{Im} \underline{I}_2^2} = \sqrt{25^2 + 50^2} = 56 \text{ mA},$$


$$\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}_2}{\text{Re} \underline{I}_2} = \frac{50}{25} = 2, \quad \varphi = 64^\circ$$

Wartości chwilowe prądów  $i$ ,  $i_1$ ,  $i_2$ :

$$i = 71 \sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ mA}$$

$$i_1 = 25 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ mA}$$
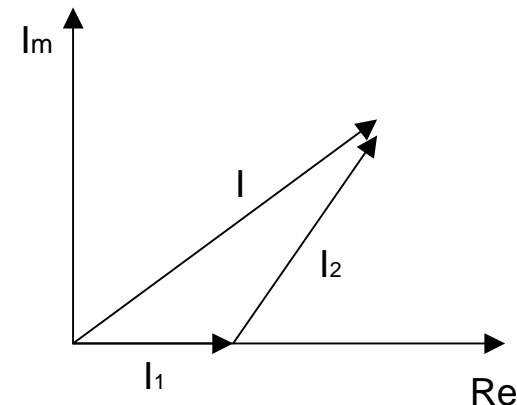
$$i_2 = 56 \sqrt{2} \sin(\omega t + 65^\circ) \text{ mA}$$




# Zadanie i rozwiązanie
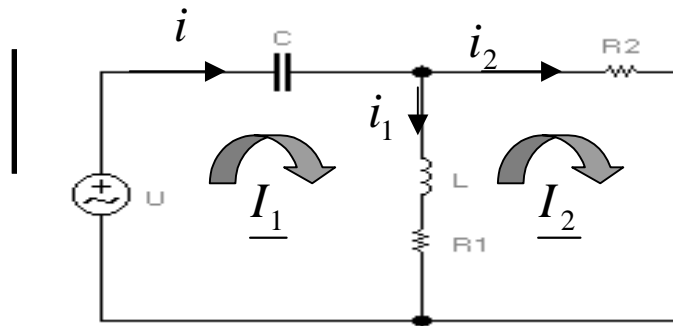
## Zadanie nr 3:

W obwodzie przedstawionym na rys. obliczyć wartości chwilowe i skuteczne prądów.

Dane :  $\omega L = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $\frac{1}{\omega C} = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $\underline{U} = 375 \text{ V}$



## Rozwiązanie metodą oczkową:

Krok1:

$$\begin{cases} \left(-\frac{1}{\omega C} + (\omega L + R_1)\right) \cdot \underline{I}_1 - (\omega L + R_1) \cdot \underline{I}_2 = \underline{U} \\ (R_2 + R_1 + \omega L) \cdot \underline{I}_2 - (\omega L + R_1) \cdot \underline{I}_1 = 0 \end{cases}$$


Krok2:

$$\begin{cases} \left(-\frac{1}{\omega C} + (\omega L + R_1)\right) \cdot \underline{I}_1 - (\omega L + R_1) \cdot \underline{I}_2 = \underline{U} \\ -(\omega L + R_1) \cdot \underline{I}_1 + (R_2 + R_1 + \omega L) \cdot \underline{I}_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} (5 + 5j) \cdot 10^3 & (-5 - 10j) \cdot 10^3 \\ (-5 - 10j) \cdot 10^3 & (10 + 10j) \cdot 10^3 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 375 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Krok3:


$$W = \begin{vmatrix} (5 + 5j) \cdot 10^3 & (-5 - 10j) \cdot 10^3 \\ (-5 - 10j) \cdot 10^3 & (10 + 10j) \cdot 10^3 \end{vmatrix} = (5 + 5j) \cdot 10^3 \cdot (10 + 10j) \cdot 10^3 - ((-5 - 10j) \cdot 10^3 \cdot (-5 - 10j) \cdot 10^3) = 100j \cdot 10^3 - (-75 + 100j) \cdot 10^3 = 75 \cdot 10^3$$

## Zadanie i rozwiązanie

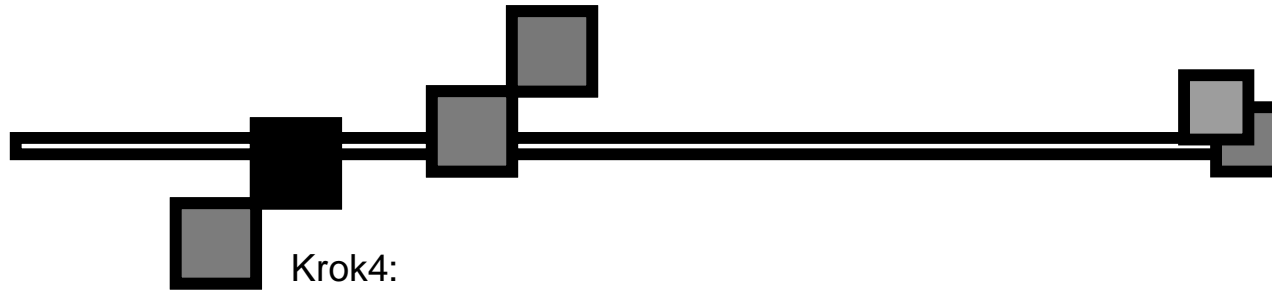


Krok4:

$$I_1 = |\underline{I}_1| = \frac{1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 375 & (-5-10j) \cdot 10^3 \\ 0 & (10+10j) \cdot 10^3 \end{vmatrix}}{75 \cdot 10^3} = \frac{375 \cdot (10+j10) \cdot 10^3}{75 \cdot 10^3} = |50-50j| = \sqrt{50^2 + 50^2} = 71 \text{mA}$$

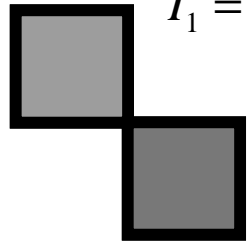

Krok5:

$$I_2 = |\underline{I}_2| = \frac{1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} (5+5j) \cdot 10^3 & 375 \\ (-5-10j) \cdot 10^3 & 0 \end{vmatrix}}{75 \cdot 10^3} = 375 \cdot \frac{(5+10j) \cdot 10^3}{75 \cdot 10^3} = |25-50j| = \sqrt{25^2 + 50^2} = 56 \text{mA}$$

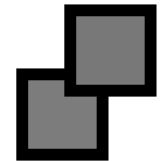

Krok6:  $i = \underline{I}_1$ ,  $i_1 = \underline{I}_1 - \underline{I}_2$ ,  $i_2 = \underline{I}_2$  tzn.  $i_1 = \underline{I}_1 - \underline{I}_2 = (50-50j) - (25-50j) = 25$

$$\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}}{\text{Re} \underline{I}} = \frac{50}{50} = 1, \varphi = 45^\circ$$

Krok7:  $\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}_1}{\text{Re} \underline{I}_1} = \frac{0}{25} = 0, \varphi = 0^\circ$

$$\text{tg} \varphi = \frac{\text{Im} \underline{I}_2}{\text{Re} \underline{I}_2} = \frac{50}{25} = 2, \varphi = 64^\circ$$

Krok8:

$$i = 71 \sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \text{ mA}$$


$$i_1 = 25 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ mA}$$

$$i_2 = 56 \sqrt{2} \sin(\omega t + 65^\circ) \text{ mA}$$
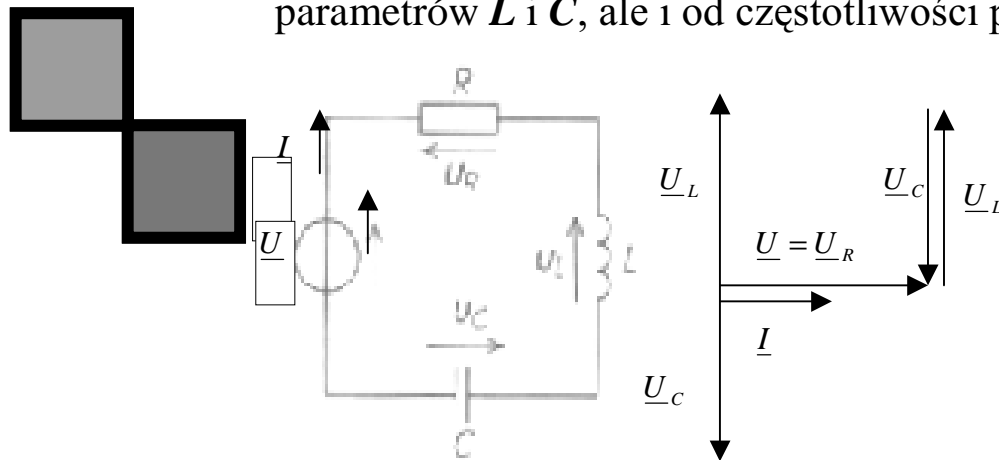
# Zjawiska rezonansowe

w obwod. prądu przemiennego

**Rezonans napięć:** powstaje wtedy gdzie całkowita moc bierna elementów odbiorczych obwodu szeregowego **RLC** jest równa zero (duża moc bierna może oscylować między elementem **L** i **C**). Obwód zachowuje się tak jak gdyby w obwodzie nie było elementów indukcyjnych i pojemnościowych. Powstanie rezonansu jest uzależniony nie tylko od parametrów **L** i **C**, ale i od częstotliwości prądu.



$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Leftrightarrow Z = \sqrt{R^2 + X^2} = R$$

Z warunku rezonansu:

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\omega^2 LC} = 1$$

Tak więc rezonans powstaje, gdy:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{lub inaczej} \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



W obwodzie, w którym występuje rezonans napięć, napięcia  $U_L$  i  $U_C$  mogą osiągnąć wartości większe niż wartości napięcia zasilającego. Zjawisko takie jest nazywane **przebiegiem rezonansowym** i występuje wówczas, gdy:  $X_L = X_C > R$ . Zjawisko takie jest niebezpieczne w obwodach elektroenergetycznych, gdyż może spowodować przebicie izolacji, natomiast w obwodach teleelektrycznych jest jak najbardziej pozytywne gdzie umożliwia wyodrębnienie sygnału o określonej częstotliwości.

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \longrightarrow Q \text{ nazywa się współczynnik rezonansu lub współczynnik dobroci obwodu}$$
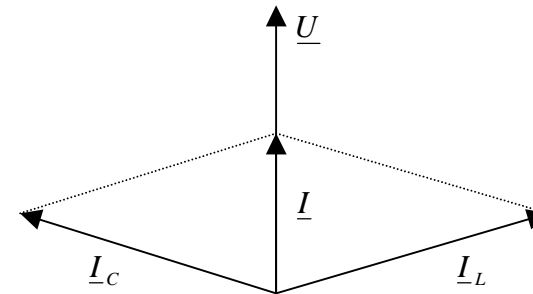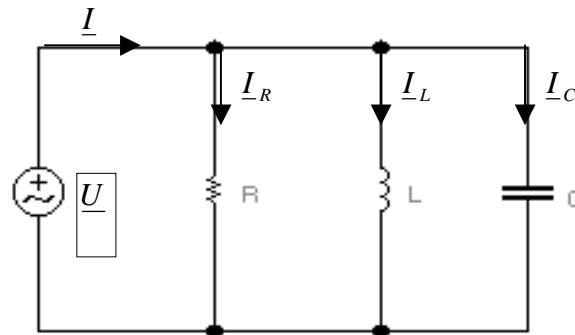
# Zjawiska rezonansowe

w obwod. prądu przemiennego

**Rezonans prądu:** powstaje w obwodach, w których są połączone równolegle elementy  $L$  i  $C$ . Przy odpowiednio dobranych parametrach  $L$  i  $C$  całkowity prąd będzie równy prądowi wywołanemu przez rezystor  $R$ . Wówczas wartość skuteczna prądu  $I_C$  jest równa  $I_L$  a wypadkowa prądu  $I$  jest wtedy w fazie z napięciem  $U$  (składowa bierna jest równa zero pomimo że w poszczególnych gałęziach składowe bierne istnieją).



Przy połączeniu równoległym elementów  $L$  i  $C$  napięcia  $U_L$  i  $U_C$  muszą być równe to  $I_L$  i  $I_C$  można obliczyć z zależności:

$$I_L = \frac{U_L}{X_L} \quad \text{i} \quad I_C = \frac{U_C}{X_C}$$

Warunkiem powstania rezonansu prądów jest równość odwrotności reaktancji  $X_L$  i  $X_C$ :

$$\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_C} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\omega L} = \omega C$$



Tak więc rezonans prądu powstaje, gdy:  $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  lub inaczej  $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

## Zadanie i rozwiązanie

W obwodzie przedstawionym na rysunku są dane:

$$u = 5\sqrt{2} \sin 10^4 t \text{ [V]}, \quad R = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}, \quad C = 10^{-8} \text{ [F]}, \quad L = 1 \text{ [H]}$$

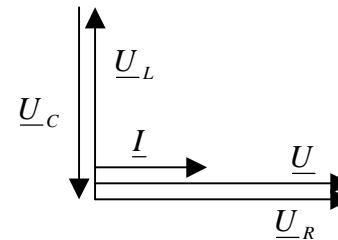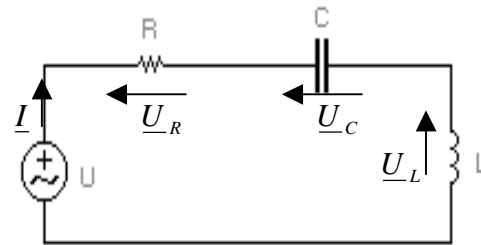Obliczyć wartości skuteczne i chwilowe prądów i napięć na poszczególnych elementach oraz częstotliwość rezonansową i dobroć cewki i kondensatora



### Rozwiązanie:

Impedancja zastępcza obwodu jest:  $\underline{Z} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 10^3 + j(10^4 \cdot 1 - \frac{1}{10^4 \cdot 10^{-8}}) = 10^3 + j \cdot 0$

Z obliczeń wynika że  $X_L = X_C$  stwierdzamy, że w obwodzie istnieje **rezonans napięć**. Wartość skuteczna prądu jest zależna tylko od rezystancji:  $I = \frac{U}{R} = 5 \text{ mA}$  a kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem zasilającym  $\varphi = 0$ . Wartość chwilowa prądu zatem:  $i = 5\sqrt{2} \sin 10^4 t \text{ [mA]}$

Wartości skuteczne napięć na cewce, kondensatorze i rezystorze oraz wartości chwilowe ich napięć wynoszą odpowiednio:

$$U_L = X_L I = \omega L I = 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \Leftrightarrow u_L = 50\sqrt{2} \sin(10^4 t + 90^\circ),$$

$$U_C = X_C I = \frac{1}{\omega C} I = \frac{1}{10^4 \cdot 10^{-8}} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \Leftrightarrow u_C = 50\sqrt{2} \sin(10^4 t - 90^\circ),$$

$$U_R = R I = \omega L I = 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \Leftrightarrow u_R = 5\sqrt{2} \sin 10^4 t$$

częstotl. Rezonans. oraz dobroć wynoszą


$$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{1 \cdot 10^{-8}}} = 1,593 \text{ [kHz]} \approx 1,6 \text{ [kHz]}$$

$$Q_L = \frac{\omega L}{R} = \frac{1,593 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 14 \cdot 1}{10^3} \approx 10$$


$$Q_C = \frac{1}{\omega C R} = \frac{1}{2\pi \cdot 1,593 \cdot 10^3 \cdot 10^{-8} \cdot 10^3} \approx 10$$
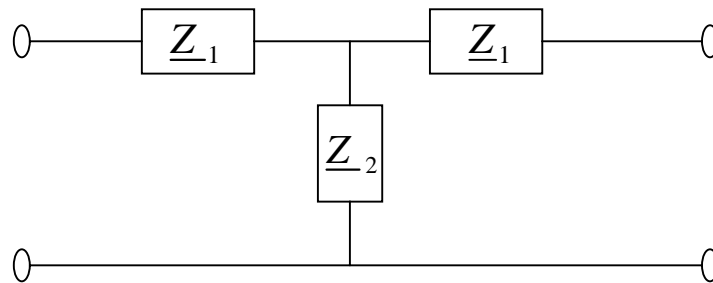
# Filtry elektryczne

Filtr elektryczny jest to liniowy czwórnik pasywny (posiadający cztery końcówki i charakteryzujący się równością prądu wejściowego i wyjściowego). Filtry stosowane są do tłumienia (przepuszczania) określonego pasma częstotliwości.




*Filtr typu T*

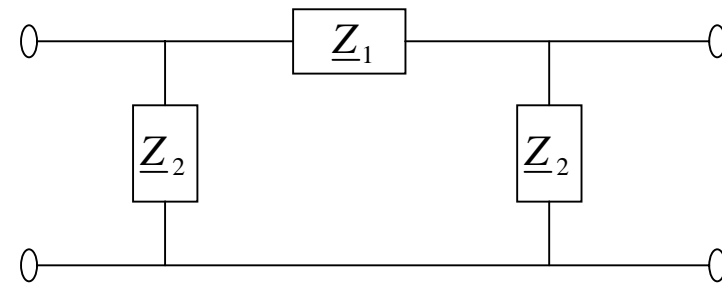


*Filtr typu π*

Przy wielkich częstotliwościach w obwodach elektronicznych, reaktancja cewki jest wielokrotnie większa od jej rezystancji i dlatego że ogólnie filtry składają się jedynie z elementów reaktancyjnych. Właściwości filtrów opierają się fizycznie na powstaniu w nich zjawisk rezonansowych.

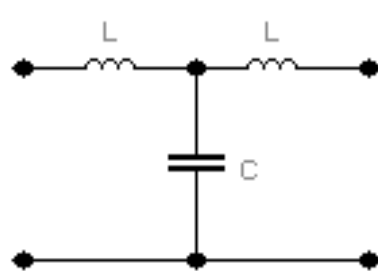
W zależności od usytuowania elementów reaktancyjnych rozróżnia się następujące rodzaje filtrów:




*dolnoprzepustowe*

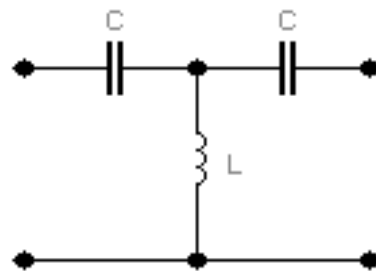

*górnoprzepustowe*

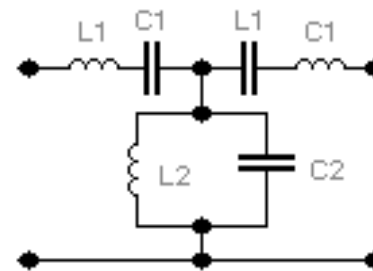

*pasmowe*

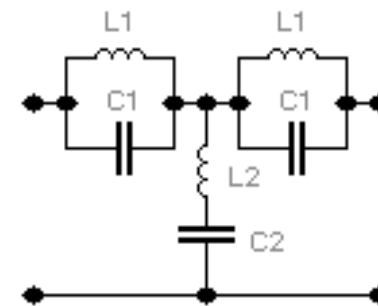

*zaporowe*



## charakterystyki filtrów

**Filtry dolnoprzepustowy:** przepuszczają mały częstotliwości począwszy od  $f_1 = 0$  do częstotliwości granicznej  $f_g$ , a tłumiący częstotliwości w przedziale od  $f_g$  do  $\infty$ .

**Filtry górnoprzepustowy:** przepuszczają częstotliwości od częstotliwości granicznej  $f_g$  do  $\infty$ .

**Filtry pasmowy** - (środkowoprzepustowy) przepuszczają częstotliwości zawarte w określonym paśmie od  $f_1$  do  $f_2$

**Filtry pasmowy** - (środkowozaporowy) nie przepuszczają pewnego określonego pasma zawartego między  $f_1$  do  $f_2$ .



Do wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej i fazowej filtra wykorzystuje się metodą operatorową oparta na transformacji Laplace'a. Transformacja Laplace'a transformuje liniowe równania różniczkowe w równania algebraiczne (przeszktałcenie funkcji zależnej od czasu na pewną funkcję zależną od częstotliwości ogólnej  $s = \sigma + j\omega$  gdzie  $\sigma$  - opisuje wzrost lub zanik amplitudy a  $\omega$  - częstotliwością kątową fali). Przekształcenie polega na mnożeniu funkcji transformowanej przez  $e^{-st}$ :

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \text{Np. dla funkcji jednostkowej} \quad F(s) = \int_0^{\infty} 1(t) e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \left| e^{-st} \right|_0^{\infty} = -\frac{1}{s} [0 - 1] = \frac{1}{s}$$


Zastosowanie powyższej procedury do różnych kształtów funkcji czasu pozwala uzyskać następujących par transformacji Laplace'a

f(t)	U	$Ue^{-at}$	$U(1-e^{-at})$	$U\sin\omega t$	$e^{-at}\sin\omega t$	$\frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t}$
F(s)	$\frac{U}{s}$	$\frac{U}{s + a}$	$\frac{Ua}{s(s + a)}$	$\frac{U\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{Ts + 1}$

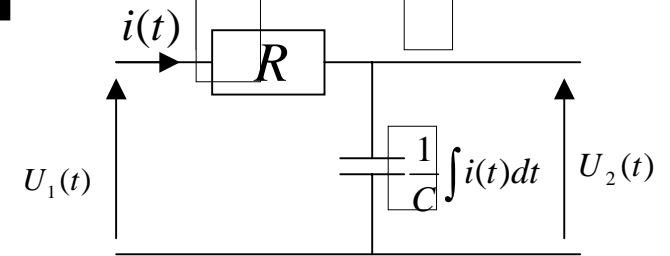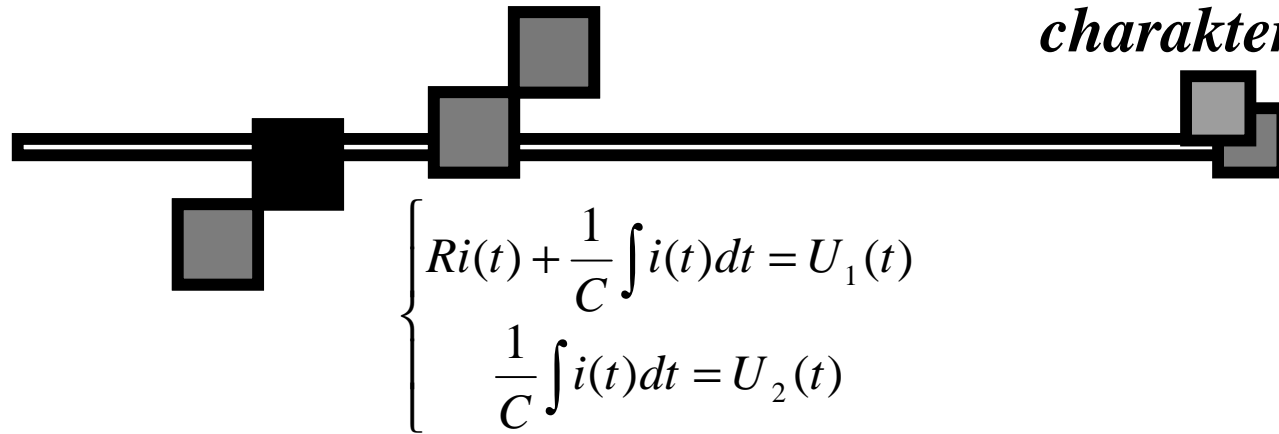*charakterystyki częstotl. i fazowej  
na np. filtra dolnoprz.*



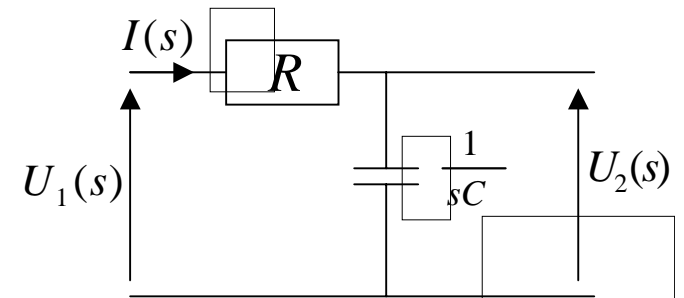
$$\begin{cases} RI(s) + \frac{1}{sC} I(s) = U_1(s) \\ \frac{1}{sC} I(s) = U_2(s) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I(s)(R + \frac{1}{sC}) = U_1(s) \\ I(s) \frac{1}{sC} = U_2(s) \end{cases}$$



$$\begin{cases} I(s) = \frac{U_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \\ \frac{U_1(s)}{R + \frac{1}{sC}} \cdot \frac{1}{sC} = U_2(s) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{RCs + 1} U_1(s) = U_2(s) \Leftrightarrow \begin{cases} U_1(t) = 1(t) \Rightarrow U_1(s) = \frac{1}{s} \\ \frac{1}{RCs + 1} \cdot \frac{1}{s} = U_2(s) = \frac{1}{s(RCs + 1)} \end{cases}$$
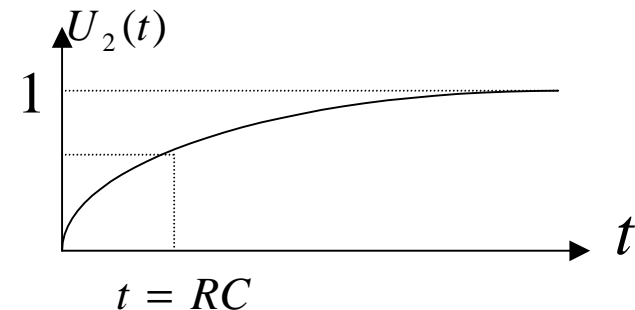
$$U_2(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s(s + \frac{1}{RC})} = \frac{a}{s(s + a)} \Leftrightarrow U_2(t) = 1 - e^{-\frac{1}{RC}t}$$



# charakterystyki częstotl. i fazowej na np. filtra dolnoprz.C.D

Do obliczanie charakterystyki częstotliwościowej i fazowej filtra potrzebne jest wyznaczenie transmitancji widmowej (stosunek wyjście filtru i jego wejście)



$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCs + 1} \Leftrightarrow \text{jesli za } s = j\omega \text{ to } \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCj\omega + 1}$$

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{RCj\omega + 1} \cdot \frac{(-RCj\omega + 1)}{(-RCj\omega + 1)} = \frac{1}{1 + (RC\omega)^2} + j \frac{-RC\omega}{1 + (RC\omega)^2}$$

$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)} = Q(\omega) + jP(\omega) = Z = |Z|e^{j\arg(z)} = \frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}} e^{j\arctg(-RC\omega)}$$


$$|Z| = \sqrt{Q^2 + P^2} = \sqrt{\frac{1}{((RC\omega)^2 + 1)^2} + \frac{(-RC\omega)^2}{((RC\omega)^2 + 1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}} \rightarrow \text{Charakterystyka częstotliwościowa}$$
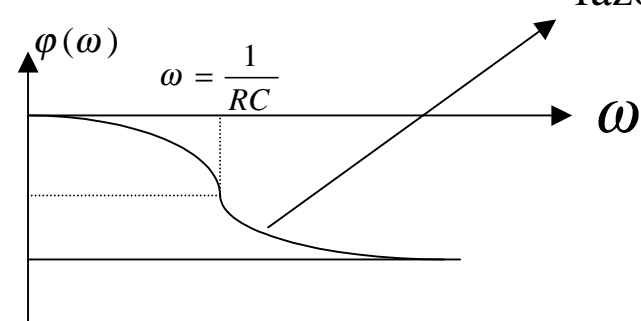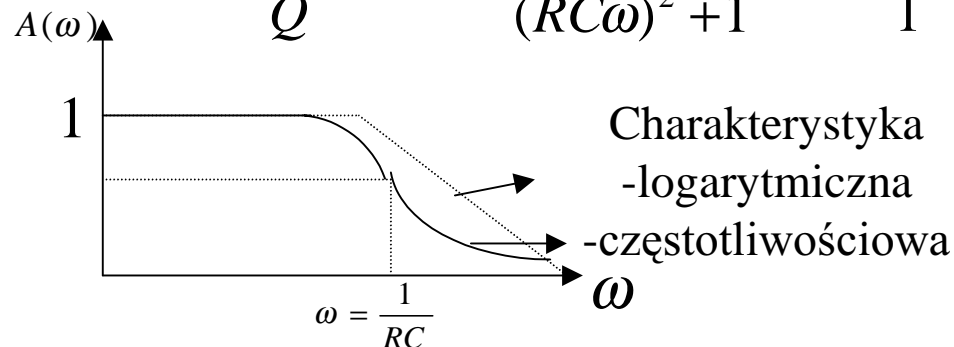
$$\arg(Z) = \arctg\left(\frac{P}{Q}\right) = \arctg\left(\frac{-RC\omega}{(RC\omega)^2 + 1} \cdot \frac{(RC\omega)^2 + 1}{1}\right) = \arctg(-RC\omega) \rightarrow \text{Charakterystyka fazowa}$$


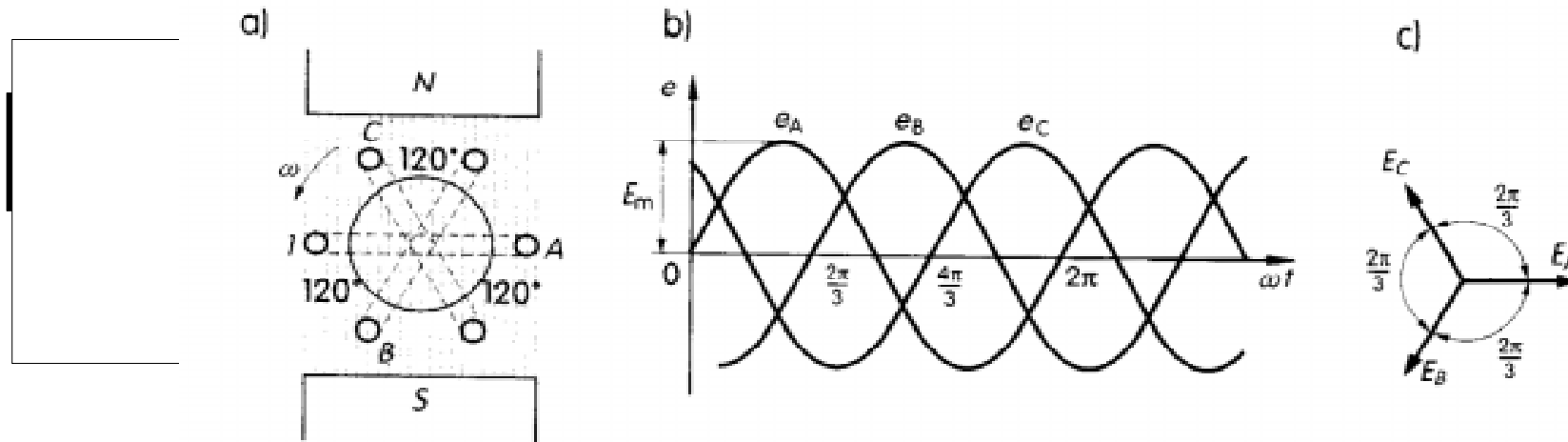
# Prąd trójfazowe

**Prąd trójfazowe** wytwarza się w prądnicach trójfazowych, jest to układ trzech sinusoidalnych prądów jednofazowych o tej samej częstotliwości i amplitudzie, przesuniętych między sobą w fazie o kąt  $120^\circ$ .



Podczas obrotu ramek ze stałą prędkością kątową w przewodzie A, B, C indukuje się siły elektromotoryczne.

$$\begin{cases} e_A = E_m \sin \omega t \\ e_B = E_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ e_C = E_m \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3}) \end{cases} \Leftrightarrow \text{gdzie faza początkowa } e_A = 0$$

Gdy do trzech zwojów zostaną przyłączone odbiorniki to popłynie trzech prądów o takich samych przesunięciach fazowych




Podstawową zasadą układów trójfazowych jest zależność:  $\sin \omega t + \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3}) + \sin(\omega t - \frac{4\pi}{3}) = 0$

Jak widać ze wzoru u układzie trójfazowym suma napięć źródłowych lub prądów wynosi zero. Układ taki nazywa się symetrycznym układem trójfazowym
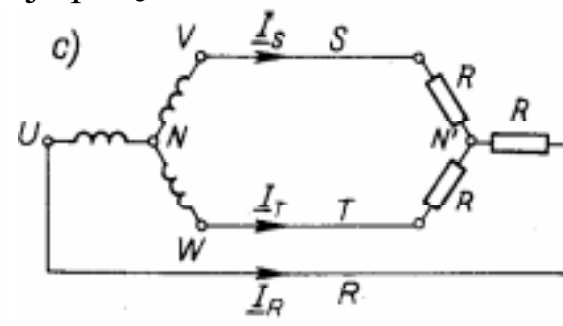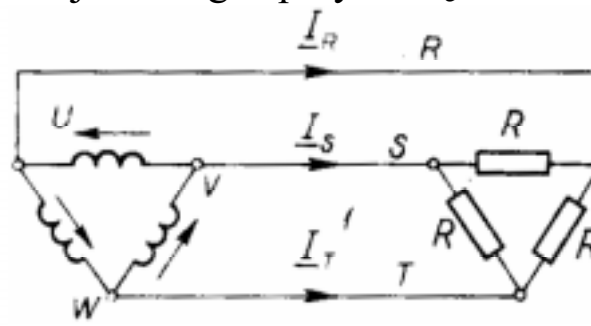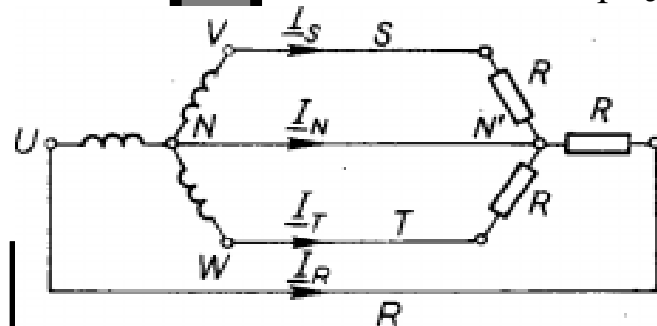
## Symetryczne układy trójfazowe



W obwodach prądu trójfazowego spotyka się dwa rodzaje połączeń:



**Obwód / Układ gwiazdowy czteroprzewodowy**, polega na tym, że oprócz trzech przewodów połączonych z początkami faz uzwojeń istnieje przewód czwarty zwany przewodem zerowym lub neutralnym łączącym wspólny (środek N/N') obciążenie i fazy.

$$\underline{I}_N = \underline{I}_U + \underline{I}_V + \underline{I}_W$$

W obwodach symetrycznych przy równości obciążeń wszystkich faz  $\underline{I}_N=0$  w praktyce symetria obciążeń rzadko wstępuje i prąd niewielkie w porównaniu do prądów w przewodach fazowych płynie.


**Obwód / Układ gwiazdowy trójprzewodowy**, polega na tym, że prąd każdej fazy zamyka się przez fazy pozostałe wobec czego suma prądów fazowych jest równa zero i jest niezależne od równości lub nierówności obciążeń poszczególnych faz.  $\underline{I}_U + \underline{I}_V + \underline{I}_W = 0$

**Obwód / Układ trójkątowy**, powstaje on gdy wszystkie trzy uzwojenia połączone są w szereg (początek fazy łączy się z końcem fazy następnej). w obwodach trójkątowych przy idealnej symetrii suma napięć źródłowych równa zero.

**Uwaga:** układy czteroprzewodowe prądu trójfazowego stosuje się powszechnie w sieciach niskiego napięcia (napięcie fazowe  $U_f = 220V$  a przewodowe  $U = \sqrt{3} \cdot 220 = 380V$  . Układy trójprzewodowe stosuje się w sieciach wysokiego napięcia gdzie w przewodach łączące prądnice z odbiornikami panuje tylko napięcie przewodowe U.
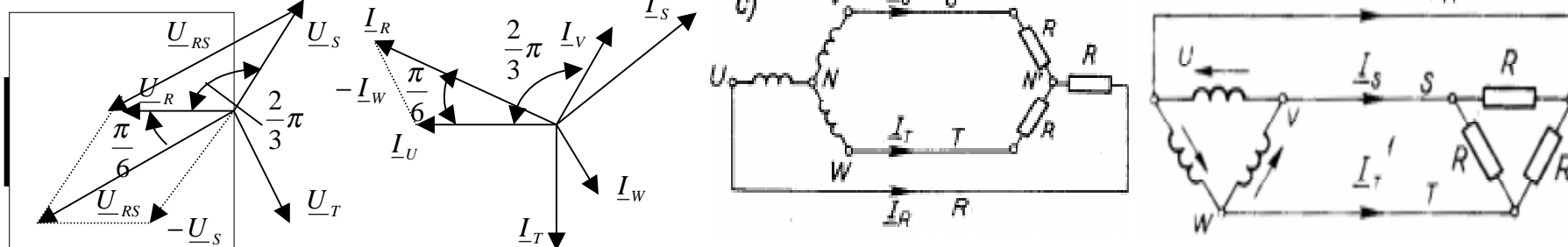
# Obliczanie prądów trójfazowe

Wykresy wektorowe napięć i prądów: budowa wykresu polega na rozróżnieniu z jednej strony napięcia i prądy fazowe na zaciskach generatora i uzwojeniach a z drugiej strony napięcia i prądy przewodowe występujące między przewodami linii łączące źródło z odbiornikami.



Wykres napięć „połącz. w gwiazdę” Wykres prądów „połącz. w trójkąt” Układ trójprzewodowy „połącz. W gwiazdę i trójkąt”

Przy połączeniu w gwiazdę, prądy fazowe równe są prądom przewodowym, a napięć przewodowych powstają z różnic dwóch kolejnych napięć fazowych.

$$\underline{I}_U = \underline{I}_R, \quad \underline{I}_V = \underline{I}_S, \quad \underline{I}_W = \underline{I}_T \quad \underline{U}_{RS} = \underline{U}_R - \underline{U}_S, \quad \underline{U}_{ST} = \underline{U}_S - \underline{U}_T, \quad \underline{U}_{TR} = \underline{U}_T - \underline{U}_R$$

Przy połączeniu w trójkąt, napięcia fazowe są równe napięciom przewodowym, a prądy przewodowe powstają z różnic dwóch kolejnych prądów fazowych.

$$\underline{U}_U = \underline{U}_{RS}, \quad \underline{U}_V = \underline{U}_{ST}, \quad \underline{U}_W = \underline{U}_{TR} \quad \underline{I}_R = \underline{I}_U - \underline{I}_W, \quad \underline{I}_S = \underline{I}_V - \underline{I}_U, \quad \underline{I}_T = \underline{I}_W - \underline{I}_V$$

Z wykresów wektorowych dla napięć i prądów wynika, że:

$$U_{RS} = 2U_R \cos 30^\circ = 2U_R \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}U_R \quad a \quad I_R = 2I_U \cos 30^\circ = 2I_U \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}I_U$$

Dla układu gwiazdowego i trójkąтового obowiązuje zależności:  $I = I_f$ ,  $U = \sqrt{3}U_f$  a  $U = U_f$ ,  $I = \sqrt{3}I_f$

## Moc prądu trójfazowego

W układach trójfazowych całkowita moc jest równa sumie mocy poszczególnych faz niezależnie od rodzaju połączeń.

$$P = 3U_f I_f \cos \varphi \quad \text{gdzie } \varphi \text{ jest przesunięciem między } U_f \text{ i } I_f$$

Jeżeli moc wyrażami przez napięcie i prąd przewodowy to:

Dla układu gwiazdowego:

$$P = 3U_f I_f \cos \varphi = 3 \frac{U}{\sqrt{3}} I \cos \varphi = \sqrt{3} UI \cos \varphi \quad \text{gdzie : } U_f = \frac{U}{\sqrt{3}}, \quad I_f = I$$

Dla układu trójkątowego:

$$P = 3U_f I_f \cos \varphi = 3U \frac{I}{\sqrt{3}} \cos \varphi = \sqrt{3} UI \cos \varphi \quad \text{gdzie : } U_f = U, \quad I_f = \frac{I}{\sqrt{3}}$$

Moc wyrażona przez napięcie i prąd przewodowe jest określona zależnością:

$$P = \sqrt{3} UI \cos \varphi$$

Moc bierna symetrycznego układu trójfazowego jest:

$$Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi$$

Moc pozorna symetrycznego układu trójfazowego jest:

$$S = \sqrt{3} UI$$