

Opracowany przez Rafała Walkowiaka dla zajęć z PTC 2012/2013 w oparciu o Laboratory Exercise 9 Altera Corporation

Operacje arytmetyczne są realizowane w oparciu o zawartość rejestru akumulatora A. Drugi operand jest pobierany z rejestru R*, wynik działania jest zapisywany do rejestru G, a następnie przepisywany do dowolnego rejestru R.



System może realizować różne operacje zarządzane za pomocą układu sterującego. Jest on odpowiedzialny za umieszczenie danych na wewnętrznej magistrali danych oraz podanie sygnałów sterujących zapisem danych do wybranego rejestru. Przykładowo wysterowanie sygnałów R0out i Ain powoduje umieszczenie informacji z R0 na magistrali, a następnie (w kolejnym kroku sterowania) załadowanie do rejestru A. Układ sterujący zarządza realizacją operacji zdefiniowanych jako instrukcje. Listę instrukcji zawiera Tabela 1. Notacja $RX \leftarrow [RY]$ oznacza, że zawartość rejestru RY jest ładowana do

rejestru RX (instrukcja mv) . Wyrażenie $Rx \leftarrow D$ oznacza, że 16-bitowa stała jest ładowana do rejestru RX (instrukcja mvi).

Operation	Function performed
mv Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Ry]$
mvi $Rx, \#D$	$Rx \leftarrow D$
add Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] + [Ry]$
sub Rx, Ry	$Rx \leftarrow [Rx] - [Ry]$

Tabela 1 Instrukcje i realizowane funkcje

Instrukcja jest zapisywana w rejestrze instrukcji IR w 6 bitowym formacie IIXYY, gdzie bity II kodują instrukcję, XX kodują rejestry RX a YY kodują rejestry RY. Instrukcje są pobierane z magistrali wejściowej układu. W przypadku instrukcji mvi pole YY nie ma znaczenia, natomiast kolejne (konieczna synchronizacja podawania danych wejściowych z działaniem układu sterującego) po instrukcji słowo podawane na magistralę wejściową zawiera wartość przeznaczoną do załadowania do rejestru.

Niektóre instrukcje wymagają dla swojej realizacji kilku stanów układu, przykładowo: konieczne jest realizowanie wielu przesłań danych dla sumowania. Układ sterujący korzysta z dwubitowego licznika dla określenia kolejnych kroków realizacji instrukcji.

Układ przechodzi do realizacji instrukcji podanej na magistrali wejściowej w odpowiedzi na wystereowanie sygnału wejściowego Run oraz wystereuje sygnał Done po ukończeniu realizacji rozkazu. Tablica 2 określa sygnały sterujące aktywne w poszczególnych krokach realizacji poszczególnych instrukcji. W kroku T0 jedynym aktywnym jest sygnał IRin.

	T_1	T_2	T_3
(mv): I_0	$RY_{out}, RX_{in},$ $Done$		
(mvi): I_1	$DIN_{out}, RX_{in},$ $Done$		
(add): I_2	RX_{out}, A_{in}	RY_{out}, G_{in}	$G_{out}, RX_{in},$ $Done$
(sub): I_3	RX_{out}, A_{in}	$RY_{out}, G_{in},$ $AddSub$	$G_{out}, RX_{in},$ $Done$

Tabela 2 Sygnały aktywne w poszczególnych krokach realizacji rozkazów (dla innych niż wersja 1 procesora konieczne modyfikacje).

Wersje projektów procesora:

Wersja 1 – według powyższej specyfikacji

Wersja 2 – dodatkowy rozkaz przepisania danych między rejestrem a akumulatorem, operacje ADD i SUB dotyczą akumulatora jako pierwszego operandu, wynik jest zapisywany w akumulatorze.


Wersja 3 – wynik operacji arytmetycznych zostaje zapisany do rejestru REG3, brak rejestru G, jeden rozkaz arytmetyczny add-sub, niewykorzystane bity (brak konieczności kodowania rejestru docelowego) rozkazu arytmetycznego służą do określenia czy mamy do czynienia z dodawaniem czy odejmowaniem.

Wersja 4 – procesor posiada rozkaz skoku bezwarunkowego, w tym celu układ jest rozszerzony o licznik adresowy określający adres następnego do pobrania rozkazu, do licznika można przepisać wartość z rejestru. Dodatkowy rozkaz jest kodowany na 3 bicie kodującym rozkaz (bit ten nie jest wykorzystany ze względu na 4 rejestry). Do rejestru adresowego należy zapisać wartość o jeden cykl procesora wcześniej przed pobraniem kolejnego rozkazu.

Wersja 5 – procesor może realizować operację zapisu do pamięci wartości pobranej z rejestru pod adres pobrany z innego rejestru. Dodatkowy rozkaz jest kodowany na 3 bicie kodującym rozkaz (bit ten nie jest wykorzystany ze względu na 4 rejestry). W celu realizacji zapisu należy użyć dodatkowy sygnał /MW – memory write aktywny poziomem niskim przez jeden cykl procesora.

Zadania do realizacji w ramach ćwiczenia:

 1. Przygotuj plik VHDL określający działanie opisanego powyżej układu. Kody pomocnicze do wykorzystania jako elementy składowe projektu przedstawiają rysunki 3a, 3b.
2. Przeprowadź symulację funkcjonalną dla sprawdzenia poprawności kodu. Zaprezentuj realizację każdego typu rozkazu. Przykładowe przebiegi umieszczono na Rysunku 2.
3. Utwórz projekt dla implementacji układu w płycie DE2. Użyj przełączników SW15-0 do wysterowania wejść danych. Sygnały Run, Reseth, Clock i Done podłącz odpowiednio do SW17, KEY0, KEY1, LEDR17. Stan magistrali wewnętrznej procesora obserwuj za pomocą LEDR15-0, za pomocą diód obserwuj inne kluczowe sygnały układu. Przetestuj krokowo działanie procesora określając sygnały wejściowe po załadowaniu do układu FPGA płyty DE2.



Rysunek 2 Symulacja pracy układu procesora.

```
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_signed.all;
```

```
ENTITY proc IS
    PORT ( DIN          : IN      STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
          Reseth, Clock, Run  : IN      STD_LOGIC;
          Done           : BUFFER  STD_LOGIC;
          BusWires       : BUFFER  STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0));
```

```

END proc;

ARCHITECTURE Behavior OF proc IS
    ... declare components
    ... declare signals
BEGIN
    High <= '1';
    Clear <= ...

    Tstep: upcount PORT MAP (Clear, Clock, Tstep_Q);
    I <= IR(1 TO 3);
    decX: dec3to8 PORT MAP (IR(4 TO 6), High, Xreg);
    decY: dec3to8 PORT MAP (IR(7 TO 9), High, Yreg);
    controlsignals: PROCESS (Tstep_Q, I, Xreg, Yreg)
    BEGIN
        ... specify initial values
    CASE Tstep_Q IS
        WHEN "00" => -- store DIN in IR as long as Tstep_Q = 0
            IRin <= '1';
        WHEN "01" => -- define signals in time step T1
            CASE I IS
                ...
            END CASE;
        WHEN "10" => -- define signals in time step T2
            CASE I IS
                ...
            END CASE;
        WHEN "11" => -- define signals in time step T3
            CASE I IS
                ...
            END CASE;
        END CASE;
    END CASE;
END PROCESS;

    reg_0: regn PORT MAP (BusWires, Rin(0), Clock, R0);
    ... instantiate other registers and the adder/subtractor unit
    ... define the bus
END Behavior;

```

Rys 3a Podstawowe elementy opisu jednostki projektowej procesora.

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_signed.all;

```

```

ENTITY upcount IS
    PORT ( Clear, Clock      : IN    STD_LOGIC;
          Q                  : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0));

```

```
END upcount;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF upcount IS
```

```
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (Clock)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
```

```
            IF Clear = '1' THEN
```

```
                Count <= "00";
```

```
            ELSE
```

```
                Count <= Count + 1;
```

```
            END IF;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
    Q <= Count;
```

```
END Behavior;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF dec3to8 IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (W, En)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF En = '1' THEN
```

```
            CASE W IS
```

```
                WHEN "000" => Y <= "10000000";
```

```
                WHEN "001" => Y <= "01000000";
```

```
                WHEN "010" => Y <= "00100000";
```

```
                WHEN "011" => Y <= "00010000";
```

```
                WHEN "100" => Y <= "00001000";
```

```
                WHEN "101" => Y <= "00000100";
```

```
                WHEN "110" => Y <= "00000010";
```

```
                WHEN "111" => Y <= "00000001";
```

```
            END CASE;
```

```
        ELSE
```

```
            Y <= "00000000";
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END Behavior;
```

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY regn IS
```

```
    GENERIC (n : INTEGER := 16);
```

```
    PORT ( R      : IN      STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0);
```

```
          Rin, Clock : IN      STD_LOGIC;
```

```
          Q        : BUFFER  STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0));
```

```
END regn;
```

ARCHITECTURE Behavior OF regn IS

BEGIN

PROCESS (Clock)

BEGIN

IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN

IF Rin = '1' THEN

Q <= R;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END Behavior;

Rys. 3b Jednostki licznika, selektora i rejestru dla układu procesora.